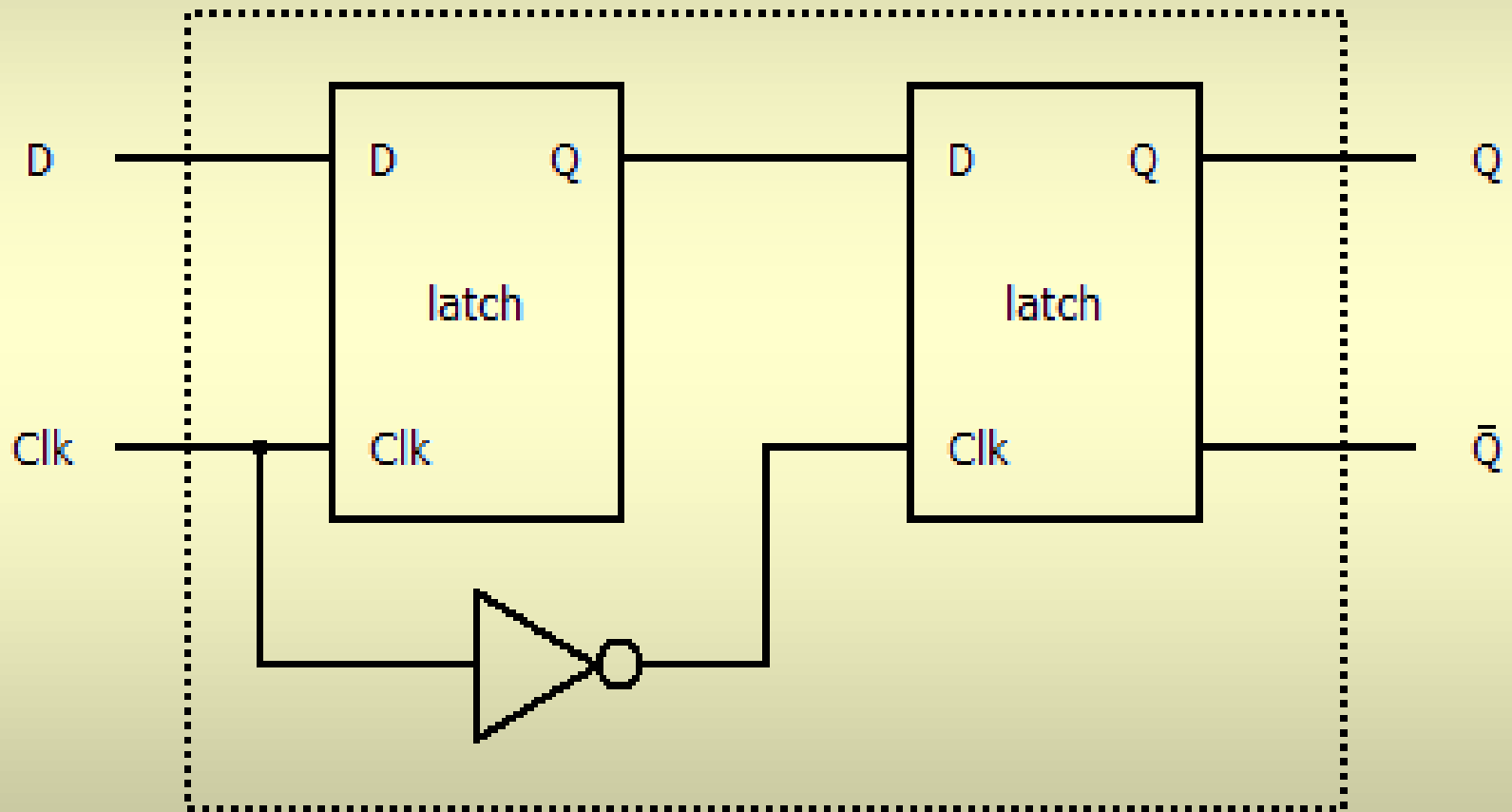


Flip-flop

- intrările sunt luate în considerare doar pe frontul crescător (sau descrescător) al semnalului de ceas
- cum se poate obține un flip-flop
 - electronic - derivarea semnalului de ceas
 - utilizând circuite latch → circuite master-slave

Flip-flop master-slave D



Latch vs. flip-flop

- fiecare categorie are utilitatea sa
- circuitele flip-flop - utilizate pentru comanda sistemelor digitale
 - frontul semnalului de ceas este foarte scurt comparativ cu perioada ceasului
 - exact un pas în evoluția sistemului într-o perioadă de ceas
- circuitele latch - sisteme asincrone


III.2. Circuite secvențiale complexe

Regiștri

- un circuit bistabil controlează un singur bit
 - nu foarte util în practică
- putem utiliza mai mulți bistabili simultan
 - toți primind aceeași comandă
 - un asemenea circuit se numește registru
- tipuri de regiștri
 - paraleli
 - cu deplasare (seriali)


Registru paralel

 - implementare cu bistabili D
 - pot fi latch sau flip-flop, după necesități
- aceeași comandă (ceas)
 - toți bistabilii se modifică la aceleași momente
- extinderea bistabilului





Registru cu deplasare (clasic)

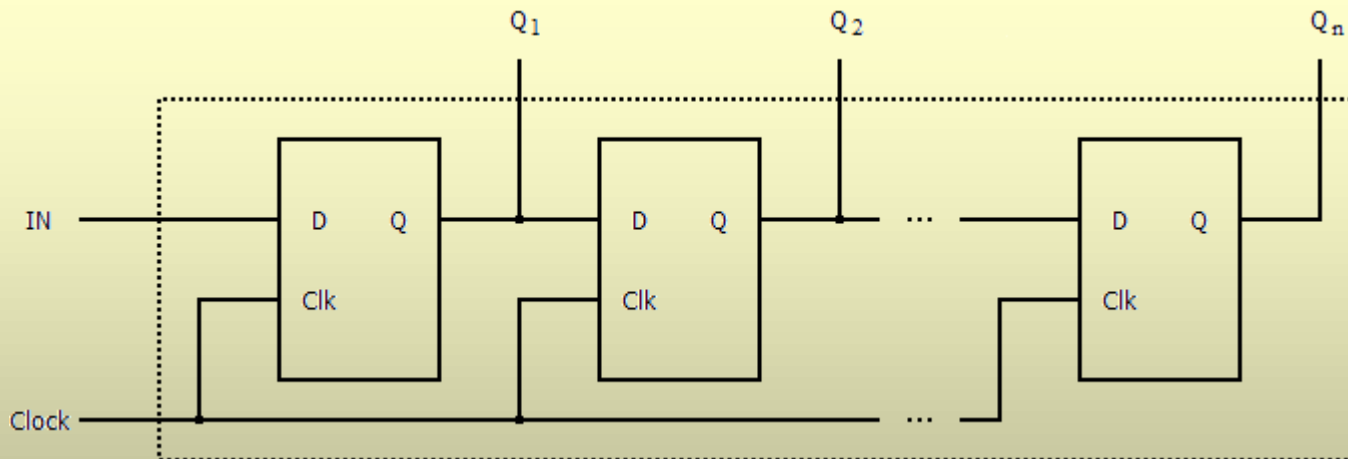- memorează ultimele n valori de la intrare
- poate fi implementat doar cu flip-flop
 - temă: de ce?




Alți regiștri cu deplasare

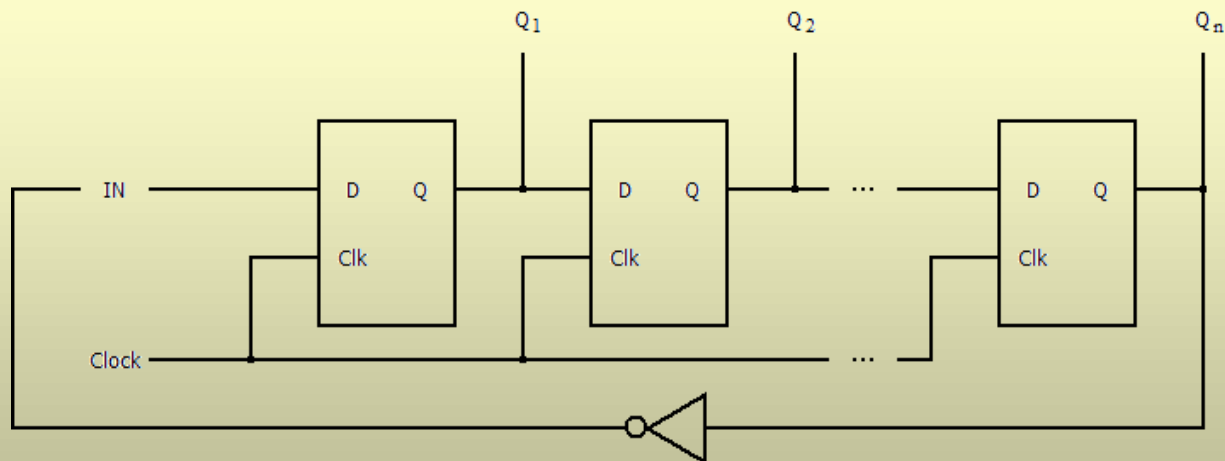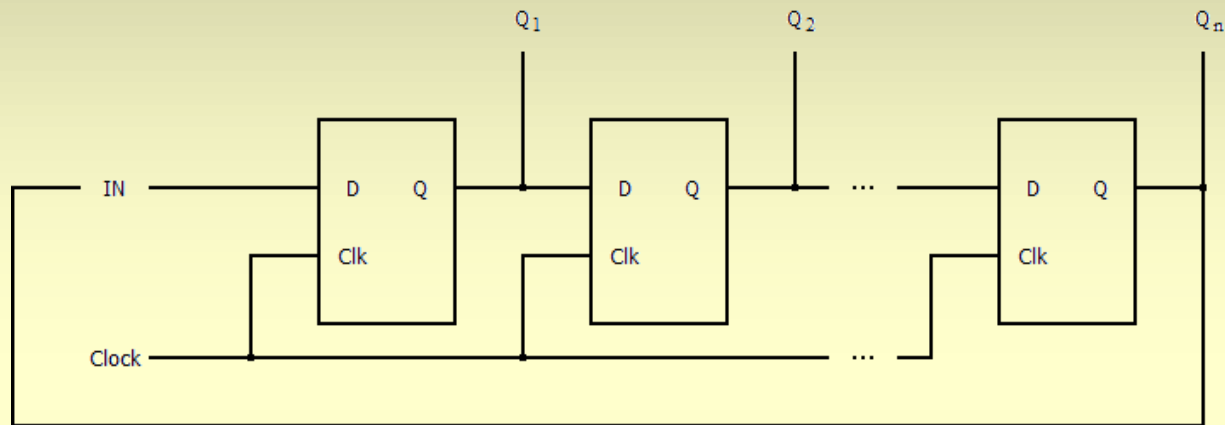

Registru universal

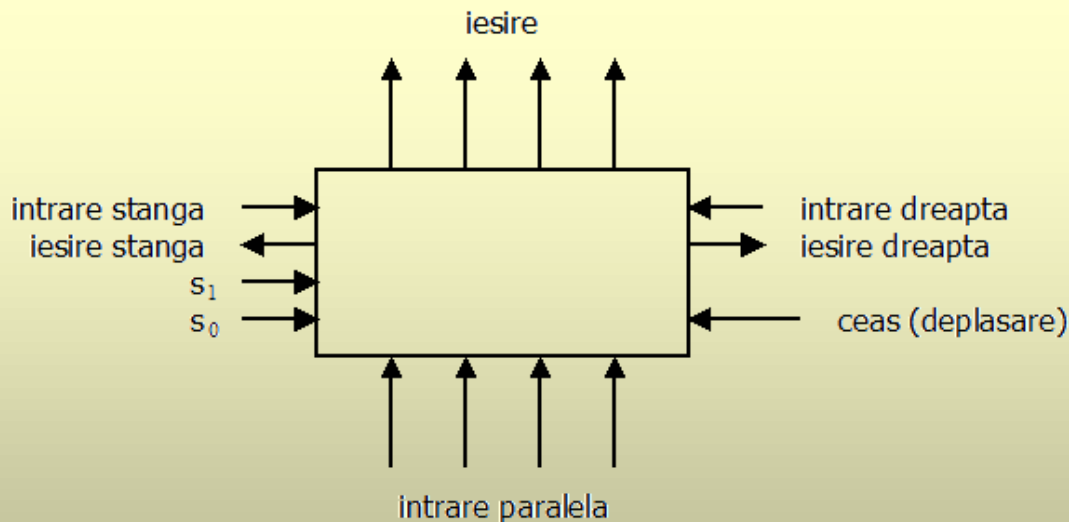- intrări și ieșiri seriale sau paralele
- deplasare spre stânga sau spre dreapta
- pot fi folosite cele care sunt necesare la un moment dat



s_0	s_1	funcție
0	0	nemodificat
0	1	deplasare dreapta
1	0	deplasare stânga
1	1	încărcare paralelă

Proiectarea unui circuit secvențial

- mașină cu număr finit de stări (automat)
 1. stabilirea stărilor prin care trece circuitul
 2. stabilirea tranzițiilor între stări
 - starea următoare și ieșirile în funcție de intrări și de starea curentă
 3. codificarea stărilor
 - pe numărul de biți necesar
 4. scrierea tabelului de adevăr pentru tranziții

Proiectarea unui circuit secvențial

5. minimizare

6. implementare

- starea este memorată prin circuite bistabile
- partea combinațională - conform minimizării
 - intrările părții combinaționale (starea curentă) se preiau de la ieșirile circuitelor bistabile și de la variabilele de intrare
 - ieșirile părții combinaționale (starea următoare) se aplică la intrările circuitelor bistabile

Numărătorul (contorul) binar

- reține la fiecare moment un număr pe n biți
- la fiecare "bătaie" a ceasului - incrementare
 - poate fi și decrementare
 - după valoarea maximă urmează din nou 0
 - nu are intrări, doar variabile de stare
 - care rețin de fapt numărul curent
 - ieșirile sunt identice cu variabilele de stare

Exemplu: $n=4$

starea curentă				starea următoare				starea curentă				starea următoare			
q ₃	q ₂	q ₁	q ₀	d ₃	d ₂	d ₁	d ₀	q ₃	q ₂	q ₁	q ₀	d ₃	d ₂	d ₁	d ₀
0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1
0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0	1	0
0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	1	0	1	0	1	1
0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0
0	1	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	1	1	0	1
0	1	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	0
0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
0	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0

Exemplu: $n=4$

- prin minimizare se obțin ecuațiile

$$d_0 = \bar{q}_0 = q_0 \oplus 1$$


$$d_1 = \bar{q}_1 \cdot q_0 + q_1 \cdot \bar{q}_0 = q_1 \oplus q_0$$

$$d_2 = \bar{q}_2 \cdot q_1 \cdot q_0 + q_2 \cdot \bar{q}_1 + q_2 \cdot \bar{q}_0 = q_2 \oplus (q_1 \cdot q_0)$$

$$\begin{aligned} d_3 &= \bar{q}_3 \cdot q_2 \cdot q_1 \cdot q_0 + q_3 \cdot \bar{q}_2 + q_3 \cdot \bar{q}_1 + q_3 \cdot \bar{q}_0 = \\ &= q_3 \oplus (q_2 \cdot q_1 \cdot q_0) \end{aligned}$$

- implementarea stării - cu flip-flop-uri D

Implementare

 

Microprogramare (1)

- formă alternativă de implementare
 - starea este memorată tot de circuite bistabile
 - partea combinațională - cu ajutorul unei memorii ROM
 - intrările funcțiilor booleene se aplică la intrările de adresă ale circuitului
 - iar ieșirile funcțiilor booleene se colectează de la ieșirile de date

Microprogramare (2)

- implementarea părții combinaționale
 - se pornește tot de la tabelul de adevăr
 - în fiecare locație se scriu valorile dorite pentru ieșire
- avantaj - flexibilitate
 - orice modificare a automatului implică doar rescrierea conținutului memoriei ROM
- dezavantaj - viteză redusă
 - memoria ROM este mai lentă decât porțile

Același exemplu


- avem 16 ($= 2^4$) stări
 - codificate pe 4 biți de stare
- deci circuitul ROM va avea
 - 2^4 adrese \rightarrow 4 biți de adresă
 - 16 locații
 - 4 biți de date \rightarrow locații de 4 biți
 - în acest exemplu nu avem variabile de intrare și ieșiri ale sistemului care să se adauge la biții de stare

Conținutul memoriei ROM

adresă	valoare
0	0 0 0 1
1	0 0 1 0
2	0 0 1 1
3	0 1 0 0
4	0 1 0 1
5	0 1 1 0
6	0 1 1 1
7	1 0 0 0

adresă	valoare
8	1 0 0 1
9	1 0 1 0
10	1 0 1 1
11	1 1 0 0
12	1 1 0 1
13	1 1 1 0
14	1 1 1 1
15	0 0 0 0

Implementare

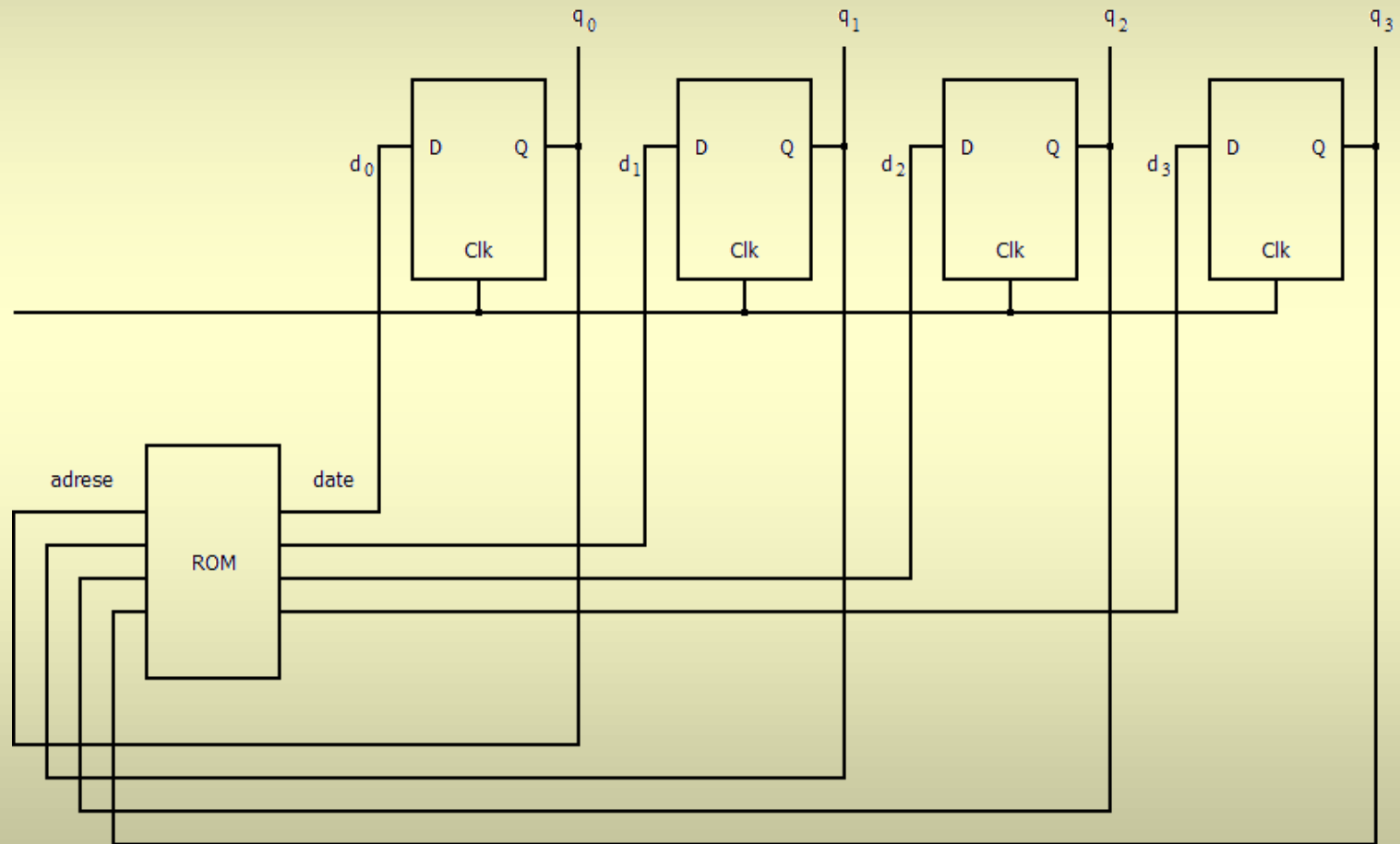

IV. Reprezentări interne

- reprezentări interne elementare
 - fac parte din arhitectura calculatorului
 - deci sunt implementate în hardware
 - accesibile direct programatorilor
- structuri de date mai complexe
 - pe baza reprezentărilor elementare
 - definite și accesibile programatorilor prin software

Reprezentări elementare

- date numerice
 - numere întregi, raționale
 - doar anumite submulțimi ale acestora
- date alfa-numerice
 - caractere etc.
- instrucțiuni
 - singurele specifice fiecărui sistem
 - deci nestandardizate și neportabile

Studiul reprezentărilor

- reprezentări numerice
$$\text{repr}(n_1) \text{ op } \text{repr}(n_2) = \text{repr}(n_1 \text{ op } n_2) ???$$
- exemplu - dacă adunăm două variabile întregi, rezultatul va fi scris corect?
- erori de reprezentare
 - aproximări
 - depășiri

Transmiterea informațiilor

- între diverse medii
 - între calculatoare/sisteme
 - între componente ale aceluiași calculator/sistem
- pot apărea erori de transmisie
 - datorită perturbărilor/funcționării incorecte
 - semnal digital - unii biți sunt inversați
 - se dorește detectarea apariției acestor erori
 - și chiar corectarea lor, unde e posibil

Moduri de detectare/corectare

- adăugarea de biți suplimentari *redundanți*
- paritate - 1 bit suplimentar
 - permite detecția apariției unei erori (pe 1 bit)
 - paritate (im)pară: număr total (im)par de biți 1
- cod Hamming
 - 4 biți de informație, 3 biți suplimentari
 - permite detectarea/corecția mai multor erori simultan

Exemplu paritate impară

- emițător
 - are de trimis valoarea $(110)_2$
 - 2 biți (par) pe 1, deci bitul suplimentar va fi 1
 - se va trimite $(1101)_2$
- receptor
 - primește șirul de biți
 - dacă numărul de biți pe 1 este par - eroare
 - altfel - elimină bitul de paritate și obține $(110)_2$

IV.1. Codificări alfanumerice

Codificări alfanumerice

- calculatorul nu poate reprezenta direct caractere
 - sau alte informații nenumерice: imagini etc.
- fiecărui caracter îi este asociat în mod unic un număr
 - este de fapt o codificare
 - codificarea poate fi la nivel hardware (reprezentare elementară) sau software

Standarde

- ASCII
 - fiecare caracter - 7 biți plus unul de paritate
- EBCDIC
 - fost concurent al ASCII
- ISO 8859-1
 - extinde codul ASCII: diacritice etc.
- Unicode, UCS
 - caractere non-latine

Codul ASCII

- literele mici au coduri consecutive
 - în ordinea dată de alfabetul englez
 - 'a' - 97; 'b' - 98; ...; 'z' - 122
- similar - literele mari (65, 66, ..., 90)
- similar - caracterele care afișează cifrele zecimale
 - atenție: codul pentru caracterul '0' este 48 (nu 0)
- comparații lexicografice - comparator binar

IV.2. Reprezentări interne numerice

Scrierea pozițională

- este tot o reprezentare
 - 397 nu este un număr, ci reprezentarea unui număr
- introdusă de indieni/arabi
- factor implicit atașat fiecărei poziții din reprezentare
- esențială pentru arhitectura calculatoarelor
 - permite algoritmi eficienți de calcul (adunare...)

Baze de numerație

- orice număr natural $d > 1$
- mulțimea cifrelor în baza d : $\{0, 1, \dots, d-1\}$
- calculatorul lucrează în baza $d=2$
 - tehnic: cel mai ușor de implementat fizic 2 cifre
 - teoretic: baza 2 se "potrivește" cu logica booleană
 - ca simbol și ca operații
 - operațiile se pot implementa prin funcții booleene

Limitele reprezentărilor

- în practică, numărul de cifre este finit
- exemplu - numere întregi fără semn
 - pe 1 octet: $0 \div 2^8 - 1$ (= 255)
 - pe 2 octeți: $0 \div 2^{16} - 1$ (= 65535)
 - pe 4 octeți: $0 \div 2^{32} - 1$ (= 4294967295)
- orice număr mai mare (sau mai mic) decât limitele nu va putea fi reprezentat corect

Scrierea pozițională

- fie baza $d \in \mathbb{N}^* - \{1\}$
- și reprezentarea dată de șirul de cifre
 $a_{n-1}a_{n-2}\dots a_1a_0a_{-1}\dots a_{-m}$
- numărul corespunzător reprezentării este
$$\sum_{i=-m}^{n-1} (a_i \times d^i) \quad (10)$$
- d^i este factorul implicit asociat poziției i
 - inclusiv pentru puteri negative

Treceri dintr-o bază d în baza 10

- conform formulei anterioare
- virgula rămâne în același loc
- exemplu

$$\begin{aligned} 5E4,D_{(16)} &= 5 \times 16^2 + 14 \times 16^1 + 4 \times 16^0 + 13 \\ &\times 16^{-1} = 20480 + 3584 + 64 + 0,8125 = \\ &24128,8125_{(10)} \end{aligned}$$

Trecerea din baza 10 în baza d

$$\text{Exemplu: } 87,35_{(10)} = 1010111,01(0110)_{(2)}$$

partea întreagă

$$87 / 2 = 43 \text{ rest } 1$$

$$43 / 2 = 21 \text{ rest } 1$$

$$21 / 2 = 10 \text{ rest } 1$$

$$10 / 2 = 5 \text{ rest } 0$$

$$5 / 2 = 2 \text{ rest } 1$$

$$2 / 2 = 1 \text{ rest } 0$$

$$1 / 2 = 0 \text{ rest } 1$$

$$87_{(10)} = 1010111_{(2)}$$

(cifrele se scriu de jos în sus)

partea fracționară

$$0,35 \times 2 = 0,7 + 0$$

$$0,7 \times 2 = 0,4 + 1$$

$$0,4 \times 2 = 0,8 + 0$$

$$0,8 \times 2 = 0,6 + 1$$

$$0,6 \times 2 = 0,2 + 1$$

$$0,2 \times 2 = 0,4 + 0$$

$$0,4 \times 2 = 0,8 + 0$$

(perioadă)

$$0,35_{(10)} = 0,01(0110)_{(2)}$$

Conversii între baze

- o bază este o putere a celeilalte baze
 - $d_1 = d_2^k \Rightarrow$ fiecărei cifre în baza d_1 îi corespund exact k cifre în baza d_2
- ambele baze sunt puteri ale numărului n
 - conversia se poate face prin intermediul bazei n

$$\begin{aligned} 703,102_{(8)} &= 111\ 000\ 011,001\ 000\ 010_{(2)} = \\ &= 0001\ 1100\ 0011,0010\ 0001\ 0000_{(2)} = \\ &= 1C3,21_{(16)} \end{aligned}$$

Aproximare și depășire

- o reprezentare are n cifre la partea întreagă și m cifre la partea fracționară
 - n și m sunt finite
- dacă numărul necesită mai mult de n cifre la partea întreagă, se produce depășire
- dacă numărul necesită mai mult de m cifre la partea fracționară, apare o aproximare
 - de cel mult 2^{-m}

IV.3. Reprezentările BCD și în exces

Reprezentarea BCD

- numerele sunt reprezentate ca șiruri de cifre în baza 10
 - fiecare cifră este reprezentată pe 4 biți
- utilitate
 - aplicații de tip business (financiar etc.)
 - afișaje în baza 10 (temperatură etc.)
- calculele sunt dificil de efectuat
 - adunare - nu se poate utiliza direct un sumator

Adunarea BCD (1)

$$\begin{array}{rcl} 5 & = & 0101 + \\ 3 & = & \underline{0011} \\ 8_{(10)} & = & 1000 = 8_{\text{BCD}} \end{array} \qquad \begin{array}{rcl} 5 & = & 0101 + \\ 8 & = & \underline{1000} \\ 13_{(10)} & = & 1101 \\ & \neq & 13_{\text{BCD}} = \\ & = & 0001 \ 0011 \end{array}$$

problemele apar atunci când suma
cifrelor depășește 9


Adunarea BCD (2)

- soluție
 - se adună 6 (0110) atunci când suma depășește 9
- temă: de ce?

$$\begin{array}{rcl} 5 & = & 0101 \quad + \\ 8 & = & \underline{1000} \\ & & 1101 \quad + \\ 6 & = & \underline{0110} \\ & & 1\ 0011 = 13_{\text{BCD}} \end{array}$$

$$\begin{array}{rcl} 9 & = & 1001 \quad + \\ 7 & = & \underline{0111} \\ 16_{(10)} & = & 1\ 0000 \neq 16_{\text{BCD}} \\ 6 & = & \underline{0110} \\ & & 1\ 0110 = 16_{\text{BCD}} \end{array}$$

Sumator BCD

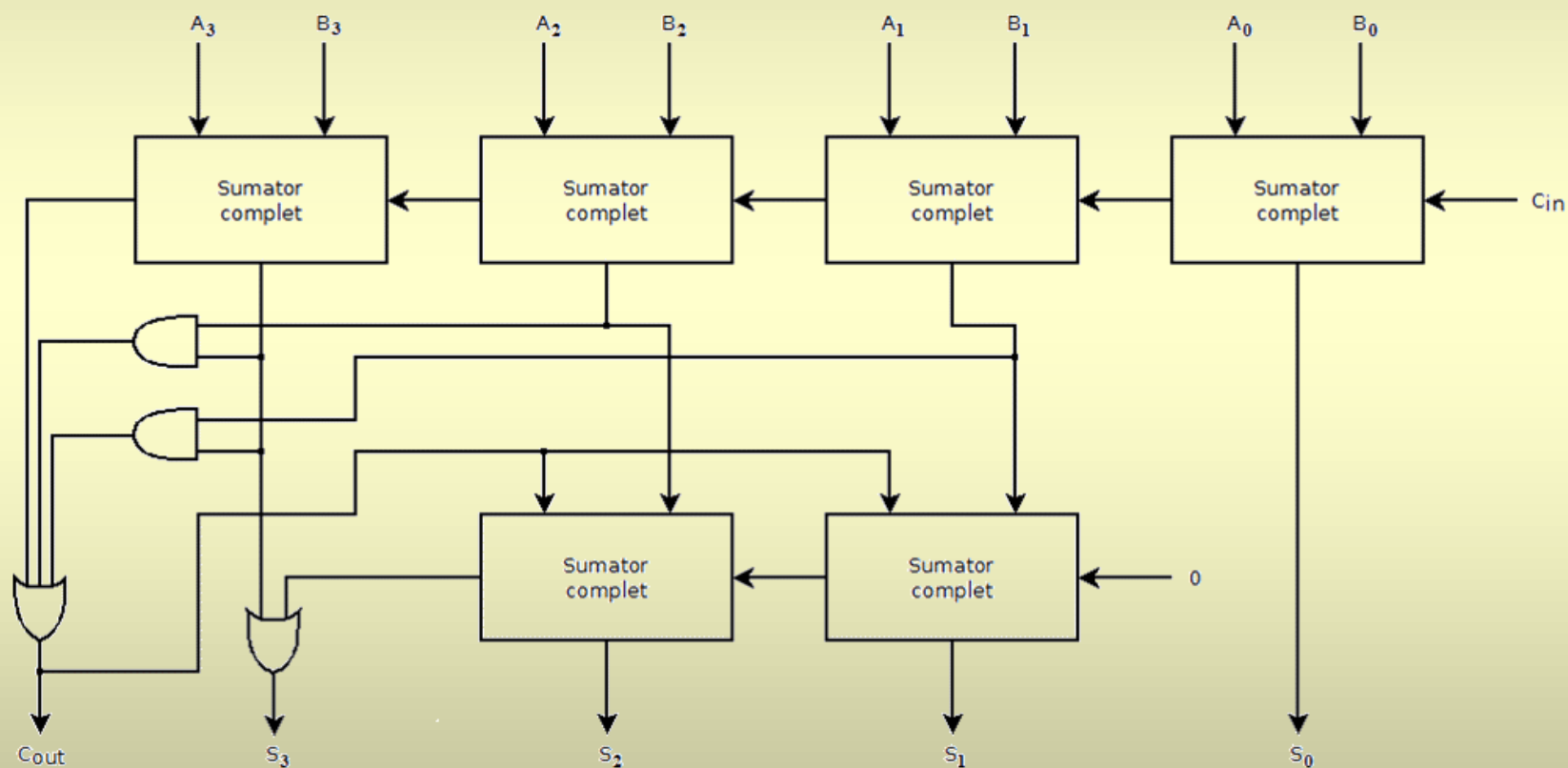

Reprezentarea în exces

- pornește de la scrierea pozițională
 - numere pozitive
 - pe n biți, intervalul reprezentabil este $0 \div 2^n - 1$
- reprezentarea Excess- k
 - pentru fiecare șir de biți, din valoarea care îi corespunde în scrierea pozițională se scade k
 - intervalul reprezentabil devine $-k \div 2^n - k - 1$

Exemplu: Excess-5

Binar	Zecimal	Excess-5	Binar	Zecimal	Excess-5
0000	0	-5	1000	8	3
0001	1	-4	1001	9	4
0010	2	-3	1010	10	5
0011	3	-2	1011	11	6
0100	4	-1	1100	12	7
0101	5	0	1101	13	8
0110	6	1	1110	14	9
0111	7	2	1111	15	10