

Circuite secvențiale - utilizare sincronă și asincronă

Sincron - asincron

- Sincronizare
 - circuitele lucrează după un semnal de ceas comun
 - evoluează în aceleași momente
- Asincronism
 - fiecare circuit evoluează pe baza unor comenzi provenite de la alte circuite
- pot apărea ambele moduri de comandă în același sistem

Utilizare asincronă (1)

- exemplu - comanda unui ascensor
- intrări
 - etajul destinație
 - etajul curent
- ieșiri
 - urcare
 - coborâre


Utilizare asincronă (2)

- comanda - dată de relația dintre intrări
 - etaj destinație < etaj curent → coborâre
 - etaj destinație > etaj curent → urcare
 - etaj destinație = etaj curent → nici o acțiune
- modificarea intrării impune modificarea automată a comenzii
- nu este necesară reținerea unei stări curente

Utilizare asincronă (3)

- sunt totuși necesare circuite secvențiale?
- controlul informațiilor de la intrări
- etajul curent - provenit de la senzori
- etajul destinație - indicat de utilizator
 - apăsarea unui buton
 - informația se poate pierde → trebuie păstrată
 - putem folosi un registru

Utilizare asincronă (4)

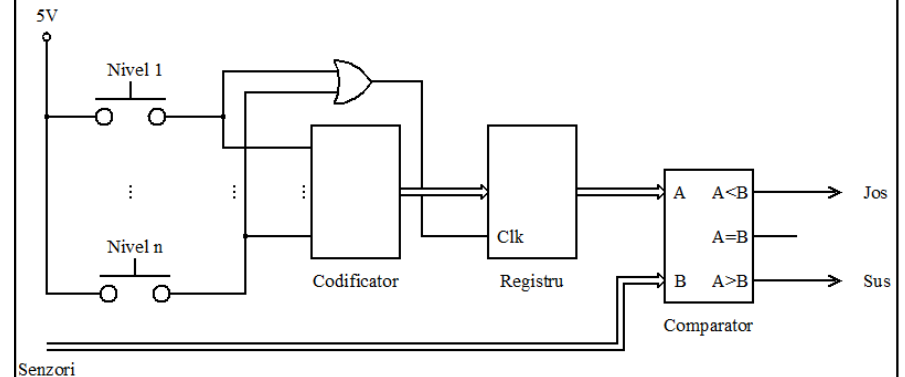

Utilizare asincronă (5)

- problemă cu schema anterioară
 - este apăsător un nou buton în timp ce liftul se deplasează către etajul destinație deja stabilit
 - deci etajul destinație este schimbat - *în timpul deplasării*
- proiectarea asincronă este foarte dificilă
 - mai utilă pentru componente, nu pentru sisteme întregi

Utilizare sincronă

- este apăsător un buton corespunzător unui etaj
 - liftul este nefolosit - ne deplasăm spre acel etaj
 - liftul are deja o comandă - ignoră noua apăsare a butonului
 - răspunsuri diferite la aceeași valoare a intrării
- soluția - sistem cu stare
- comanda dată - depinde de starea curentă
 - și de ultimele informații de la intrări (senzori)

Proiectarea sistemelor secvențiale simple

Automate

- stări
- tranziții între stări
- 3 categorii de variabile
 - de intrare
 - de stare
 - de ieșire

Ecuatii de funcționare

- pornind de la valorile pentru
 - intrări
 - starea curentă
- dorim să obținem valorile pentru
 - starea următoare
 - ieșiri

Proiectare - pași (1)

- analiza problemei - foarte important!
- stabilirea variabilelor de intrare și de ieșire
- graful de fluență
 - stările
 - tranzițiile
 - valorile variabilelor de intrare care condiționează tranzițiile
 - valorile ieșirilor corespunzătoare tranzițiilor

Proiectare - pași (2)

- matricea (tabelul) de fluentă
 - exprimare formală a grafului de fluentă
 - liniile - stările curente
 - coloanele - combinațiile de valori ale variabilelor de intrare
 - conținutul unei celule
 - starea următoare
 - valorile variabilelor de ieșire

Proiectare - pași (3)

- reducerea stărilor echivalente
 - pe baza analizei matricii de fluentă
 - 2 stări sunt neechivalente dacă
 - produc valori diferite ale ieșirilor pentru cel puțin o combinație de valori ale intrărilor
 - echivalența lor depinde de echivalența altor 2 stări, care sunt neechivalente (recursiv)
 - altfel sunt echivalente
 - stările echivalente pot fi reunite

Proiectare - pași (4)

- codificarea stărilor
 - rezultă și numărul de biți necesar pentru a reține starea (numărul variabilelor de stare)
- rescrierea matricii de fluentă cu stările în forma codificată
- aplicarea minimizării
- obținerea ecuațiilor de funcționare
 - câte o ecuație booleană pentru fiecare variabilă de stare, respectiv ieșire


Exemplu

- problema - numărarea persoanelor care intră și ies printr-un culoar
- semnale de intrare - 2 celule fotoelectrice
- semnale de ieșire - incrementarea a 2 numărătoare (întrați, respectiv ieșiți)
- premise
 - pe culoar nu pot trece două persoane una pe lângă alta
 - mișcarea persoanelor - relativ lentă (în comparație cu automatul)

Detectarea intrărilor/ieșirilor

- secvența semnalelor de intrare
 - 00→10→11→01→00 - a intrat o persoană
 - 00→01→11→10→00 - a ieșit o persoană
- secvență incompletă - nu a intrat/ieșit nimeni
- la completarea unei secvențe, se activează ieșirea corespunzătoare
 - primește valoarea 1 pentru o perioadă de ceas

Graful de fluentă

 

Matricea de fluentă

	00	01	10	11
0	0/00	4/00	1/00	*/**
1	0/00	*/**	1/00	2/00
2	*/**	3/00	1/00	2/00
3	0/10	3/00	*/**	2/00
4	0/00	4/00	*/**	5/00
5	*/**	4/00	6/00	5/00
6	0/01	*/**	6/00	5/00

Stări echivalente - etapa 1

(0,1): e	(1,3): n	(2,6): (1,6) (2,5)
(0,2): (3,4)	(1,4): (2,5)	(3,4): n
(0,3): n	(1,5): (1,6) (2,5)	(3,5): (3,4) (2,5)
(0,4): e	(1,6): n	(3,6): n
(0,5): (1,6)	(2,3): e	(4,5): e
(0,6): n	(2,4): (3,4) (2,5)	(4,6): n
(1,2): e	(2,5): (3,4) (1,6)	(5,6): e

Stări echivalente - etapa 2

(0,1): e	(1,3): n	(2,6): n
(0,2): n	(1,4): n	(3,4): n
(0,3): n	(1,5): n	(3,5): n
(0,4): e	(1,6): n	(3,6): n
(0,5): n	(2,3): e	(4,5): e
(0,6): n	(2,4): n	(4,6): n
(1,2): e	(2,5): n	(5,6): e

Reducerea stărilor echivalente

- grupări posibile: (0,1), (0,4), (1,2), (2,3), (4,5), (5,6)
- nu se poate forma nici un grup de 3 sau mai multe stări
- noile stări (variantă)
 - (0,1) → A
 - (2,3) → B
 - (4,5) → C
 - 6 → D

Codificarea stărilor

- 4 stări → 2 variabile de stare (biți)
- variantă
 - $A \leftrightarrow 00$
 - $B \leftrightarrow 01$
 - $C \leftrightarrow 10$
 - $D \leftrightarrow 11$
- ecuațiile finale depind de codificare
 - dar nu putem ști care variantă va fi mai bună

Diagrama de minimizare

x_1x_0	00	01	11	10
y_1y_0				
00	00/00	10/00	01/00	00/00
01	00/10	01/00	01/00	00/00
11	00/01	**/**	10/00	11/00
10	00/00	10/00	10/00	11/00

Sisteme embedded

Minimizare - $y_{1,n+1}$

$y_1y_0 \backslash x_1x_0$	00	01	11	10
00	0	1	0	0
01	0	0	0	0
11	0	*	1	1
10	0	1	1	1

Sisteme embedded

Minimizare - $y_{0,n+1}$

$y_1y_0 \backslash x_1x_0$	00	01	11	10
00	0	0	1	0
01	0	1	1	0
11	0	*	0	1
10	0	0	0	1

Sisteme embedded

Minimizare - z_1

$y_1y_0 \backslash x_1x_0$	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	1	0	0	0
11	0	*	0	0
10	0	0	0	0

Sisteme embedded

Minimizare - z_0

$y_1y_0 \backslash x_1x_0$	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	0	0
11	1	*	0	0
10	0	0	0	0

Ecuatiile de funcționare


$$(I) \quad y_{1,n+1} = (y_1 \cdot x_1 + \overline{y_0} \cdot \overline{x_1} \cdot x_0)_n$$

$$(II) \quad y_{0,n+1} = (\overline{y_1} \cdot y_0 \cdot x_0 + \overline{y_1} \cdot x_1 \cdot x_0 + y_1 \cdot x_1 \cdot \overline{x_0})_n$$

$$(III) \quad z_{1,n} = (\overline{y_1} \cdot y_0 \cdot \overline{x_1} \cdot \overline{x_0})_n$$

$$(IV) \quad z_{0,n} = (y_1 \cdot y_0 \cdot \overline{x_1})_n$$

Implementarea circuitului

 

Automate hardware

Complexitate (1)

- sistemele discutate la cursul anterior permit rezolvarea de probleme simple
 - nu utilizează nici măcar circuite combinaționale și secvențiale predefinite
 - sumatoare, comparatoare, decodare etc.
 - regiștri, numărătoare etc.
- în general trebuie abordate probleme mai complexe

Complexitate (2)

- logica este separată în două părți
 - elementele de acționare
 - secvențiatorul
- acesta din urmă comandă elementele de acționare
- modelare
 - tot sub forma unui automat
 - dar determinarea stărilor se face în alt mod

Componente (1)

- elemente de acționare
 - circuite combinaționale și secvențiale
 - realizează operațiile cerute de algoritmul implementat
 - operațiile trebuie realizate la anumite momente
 - implementarea algoritmului
 - materializare - circuitele secvențiale primesc comenzi la anumite momente

Componente (2)

- secvențiatorul
 - automatul de control
 - trimite comenzi către elementele de acționare la momentele potrivite
 - implementare cablată - automat simplu
 - stările - decodificate
 - câte un bistabil pentru fiecare stare
 - la fiecare moment - un singur bistabil are valoarea 1

Intrările secvențiatorului

- semnale care pot fi testate
- în funcție de valoarea lor se pot lua decizii
- proveniență
 - semnale din exteriorul sistemului
 - semnale generate de elementele de acționare (comparatoare, numărătoare - terminal count, porți logice etc.)

Ieșirile secvențiatorului

- semnale de comandă către elementele de acționare
 - comenzi pentru circuitele secvențiale
 - validări pentru circuitele combinaționale
- exemple
 - semnale de resetare
 - încărcare regiștri
 - incrementare/decrementare numărătoare
 - validare decodare etc.

Descrierea algoritmului

- schema logică
- 2 tipuri de blocuri
 - testări
 - semnalele de intrare
 - acțiuni
 - comenzi către elementele de acționare

Implementarea secvențiatorului

- delimitarea stărilor
 - o stare poate include simultan testări și acțiuni
- determinarea ecuațiilor
 - variabile de stare
 - precizează starea următoare în funcție de starea curentă și de intrări
 - uzual, stările nu sunt codificate
 - câte o variabilă de stare (bistabil) pentru fiecare stare
 - ieșiri

Exemplu




- măsurarea perioadei unui semnal
- testarea repetată a valorii semnalului de intrare (INPUT)
 - automatul este mult mai rapid decât variațiile semnalului măsurat
 - determinarea duratei unei perioade
 - incrementarea unui numărător
 - cât timp intrarea este pe 0, apoi cât este pe 1
 - sau invers

Exemplu (continuare)

- inițial
 - se așteaptă apăsarea unui buton (START)
- final
 - afișare (PRINT)
 - se așteaptă terminarea apăsării butonului

Elementele de acționare

  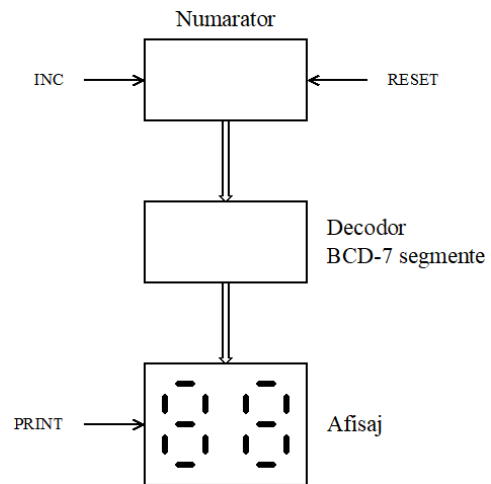- determinarea valorii - numărător
- pentru afișare de folosește un display cu 7 segmente
- conectare
 - valoarea din numărător este trimisă către display
 - pentru adaptarea informației - decodor BCD-7 segmente



Ecuatii de funcționare

$$s_{0,n+1} = s_{0,n} \cdot \overline{\text{START}} + s_{8,n} \cdot \overline{\text{START}}$$

$$\text{RESET} = s_{0,n} \cdot \text{START}$$

$$s_{1,n+1} = s_{0,n} \cdot \text{START}$$

$$\text{PRINT} = s_{8,n}$$

$$s_{2,n+1} = s_{1,n} \cdot \overline{\text{INPUT}} + s_{2,n} \cdot \overline{\text{INPUT}}$$

$$\text{INC} = s_{3,n} + s_{4,n} + s_{6,n} + s_{7,n}$$

$$s_{3,n+1} = s_{2,n} \cdot \text{INPUT} + s_{3,n} \cdot \text{INPUT}$$

$$s_{4,n+1} = s_{3,n} \cdot \overline{\text{INPUT}} + s_{4,n} \cdot \text{INPUT}$$

$$S_{5,n+1} = S_{1,n} \cdot \text{INPUT} + S_{5,n} \cdot \text{INPUT}$$

$$s_{6,n+1} = s_{5,n} \cdot \overline{\text{INPUT}} + s_{6,n} \cdot \text{INPUT}$$

$$s_{7,n+1} = s_{6,n} \cdot \text{INPUT} + s_{7,n} \cdot \text{INPUT}$$

$$s_{8,n+1} = s_{4,n} \cdot \text{INPUT} + s_{7,n} \cdot \overline{\text{INPUT}} + s_{8,n} \cdot \text{START}$$

Microprogramare

Implementarea funcțiilor booleene

- combinațional
 - minimizare
- cu ajutorul unei memorii ROM
 - intrările - biții de adresă
 - ieșirile - biții de date
 - conținutul memoriei ROM urmează direct tabelul de adevăr

Exemplu

x	y	z	f
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

Adresa	Valoare
0	1
1	0
2	0
3	1
4	0
5	1
6	0
7	1

Microprogramare


- implementarea secvențiatorului
 - memorie ROM
 - fiecare locație corespunde unei stări
 - conține informațiile necesare execuției (microinstrucțiune)
 - numărător program
 - adresa locației corespunzătoare următoarei stări
 - actualizat prin incrementare sau salt

Microprogramare orizontală (1)

- câmpurile unei microinstrucțiuni
 - codul condiției testate
 - poate fi și 1 (+5V - întotdeauna adevărat) sau 0 (0V - întotdeauna fals)
 - semnalele de ieșire (acțiunile)
 - 1 - activat
 - în cazul în care condiția testată este adevărată
 - adresa de salt
 - în cazul în care condiția testată este falsă
 - altfel - incrementarea numărătorului program

Microprogramare orizontală (2)

- structura secvențiatorului

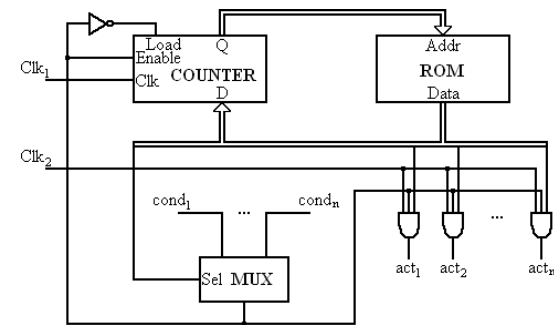


Microprogramare orizontală (3)

- dacă trebuie testate atât condiția x, cât și NOT(x)
 - este necesar să avem câte o intrare în multiplexor pentru x și NOT(x)
- dacă 2 sau mai multe acțiuni nu apar niciodată simultan
 - în memoria ROM se poate stoca doar un cod al acțiunii activate, care este introdus într-un decodor → mai puțini biți necesari în ROM

Microprogramare orizontală (4)

 - semnalele de ceas
 - Clk₁ - delimitarea stărilor
 - Clk₂ - validarea semnalelor de comandă (acțiuni)
 - obținute dintr-un semnal periodic



Probleme

- delimitarea stărilor - mai puțin flexibilă decât la secvențiatorul cablat
- testare și acțiune în aceeași stare
 - dacă acțiunea trebuie efectuată numai când condiția testată are valoarea 1
 - altfel - ce valoare se trece în microinstrucțiune pentru acțiunea respectivă?
- starea următoare - uneori este mai greu de specificat

Probleme - exemplificare


- aceeași problemă ca la cursul anterior
 - starea s_8 nu poate urma și după s_4 , și după s_7
 - similar, s_0 nu urmează după s_8
 - soluții
 - introducerea unor stări noi - nu realizează nici o acțiune, doar salt
 - duplicarea stării s_8 (una urmează după s_4 , cealaltă după s_7)
 - codificarea stărilor astfel ca s_0 să urmeze după s_8

Microprogramare verticală (1)

- locațiile din ROM - dimensiuni mai mici
- 2 tipuri de microinstrucțiuni
 - de salt
 - bit de identificare al tipului (valoarea 0)
 - codul condiției de testat
 - adresa de salt
 - de acțiune
 - bit de identificare al tipului (valoarea 1)
 - acțiuni

Microprogramare verticală (2)

- structura secvențiatorului

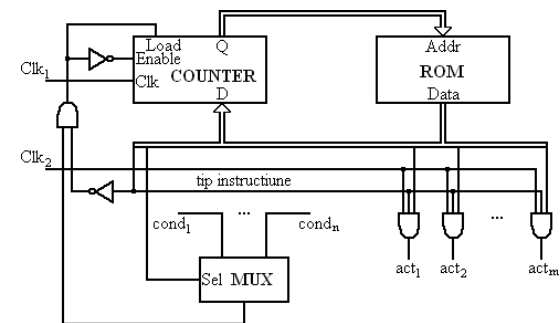


Microprogramare verticală (3)

- delimitarea stărilor - inflexibilă
- nu se pot grupa teste și acțiuni în aceeași stare
- mai multe stări → mai multe cicluri de ceas → viteză mai mică


Exemplu

- măsurarea perioadei unui semnal (la fel ca la cursul 2)
- nu pot fi acțiuni și salturi simultan → multe stări
- atenție la perioada determinată
 - înainte: numărul înregistrat \times perioada ceasului automatului
 - acum: incrementările nu se mai fac la fiecare perioadă de ceas

Secvențiator cablat - stări

 

Microinstrucțiuni orizontale - stări

 

Microinstrucțiuni (1)

s_1 : START; RESET; s_1
 s_2 : NOT(INPUT); \emptyset ; s_{11}
 s_3 : INPUT; \emptyset ; s_3
 s_4 : TRUE; INC; \emptyset
 s_5 : NOT(INPUT); \emptyset ; s_4
 s_6 : TRUE; INC; \emptyset
 s_7 : INPUT; \emptyset ; s_6
 s_8 : TRUE; PRINT; \emptyset


Microinstrucțiuni (2)

s_9 : NOT(START); \emptyset ; s_8
 s_{10} : FALSE; \emptyset ; s_1
 s_{11} : NOT(INPUT); \emptyset ; s_{11}
 s_{12} : TRUE; INC; \emptyset
 s_{13} : INPUT; \emptyset ; s_{12}
 s_{14} : TRUE; INC; \emptyset
 s_{15} : NOT(INPUT); \emptyset ; s_{14}
 s_{16} : TRUE; PRINT; \emptyset

Microinstrucțiuni (3)

s_{17} : NOT(START); \emptyset ; s_{16}
 s_{18} : FALSE; \emptyset ; s_1

Microinstrucțiuni verticale - stări

 

Microinstrucțiuni (1)

s_0 : 0; NOT(START); s_0
 s_1 : 1; RESET
 s_2 : 0; INPUT; s_{11}
 s_3 : 0; NOT(INPUT); s_3
 s_4 : 1; INC
 s_5 : 0; INPUT; s_4
 s_6 : 1; INC
 s_7 : 0; NOT(INPUT); s_6

Microinstrucțiuni (2)

s_8 : 1; PRINT
 s_9 : 0; START; s_8
 s_{10} : 0; TRUE; s_0
 s_{11} : 0; INPUT; s_{11}
 s_{12} : 1; INC
 s_{13} : 0; NOT(INPUT); s_{12}
 s_{14} : 1; INC
 s_{15} : 0; INPUT; s_{14}

Microinstrucțiuni (3)

s_{16} : 1; PRINT
 s_{17} : 0; START; s_{16}
 s_{18} : 0; TRUE; s_0

Comparație

- microinstrucțiuni orizontale
 - structură mai clară
 - se pot grupa mai bine stările - mai puține stări
 - test urmat de acțiune - în aceeași stare
 - acțiune urmată de test - nu se poate în aceeași stare
- microinstrucțiuni verticale
 - cuvântul de memorie - mai scurt
 - mai multe stări - mai multe locații de memorie

Implementarea sistemelor secvențiale

Variante tehnologice (1)

- ASIC
 - *Application-Specific Integrated Circuits*
 - proiectarea - realizată în mod specific pentru un anumit circuit sau clasă de circuite
 - avantaj - optimizare pentru rezolvarea problemei abordate → performanțe superioare
 - tipuri
 - full-custom
 - semi-custom

Variante tehnologice (2)

- circuite programabile
 - permit implementarea a diferite automate
 - în funcție de problema abordată
 - pot fi reconfigurate după necesități
 - avantaje
 - flexibilitate în proiectare și depanare
 - preț redus - datorită producției de serie
 - dezavantaj
 - nu pot asigura obținerea de performanțe maxime

Circuite programabile (1)

- arii de porți (*Gate Arrays*)
 - număr mare de celule
 - fiecare celulă - sumă (OR) de termeni produs (AND)
 - de obicei se folosesc doar o parte din intrări (câte sunt necesare)
 - corespunde cu modul de proiectare al circuitelor combinaționale
 - celulele sunt interconectate - circuite complexe

Circuite programabile (2)

- CPLD
 - *Complex Programmable Logic Devices*
 - fiecare celulă include și un bistabil
 - la ieșirea părții combinaționale
 - poate fi folosit sau nu (comportament pur combinațional)
 - poate exista și reacție înapoi - de la ieșirea bistabilului spre partea combinațională
 - modelează comportamentul secvențial

Circuite programabile (3)

- FPGA
 - *Field Programmable Gate Arrays*
 - celulele - de obicei mai simple decât la CPLD
 - partea combinațională - LUT (*Look-Up Table*)
 - implementare LUT - variante
 - multiplexor
 - memorie ROM
 - memorie RAM - mai ușor de reconfigurat

Implementare (1)

Probleme

1. proiectarea logică a circuitului
 2. implementarea fizică
 - configurarea și interconectarea celulelor
 - utilizarea circuitelor disponibile în cadrul celulelor
 - structura fizică poate diferi de cea logică
- dificil de gestionat

Implementare (2)

Soluția

- compilatoare de hardware
 - realizează implementarea fizică
 - țin cont de structura hardware concretă pe care se face implementarea
- se folosesc limbaje dedicate de descriere a hardware-ului
 - VHDL, Verilog etc.

Limbajul Verilog

Organizare

- circuitele - implementate ca module
- moduri de descriere a circuitelor
 - structurală
 - nivel jos
 - indicarea componentelor folosite
 - comportamentală
 - nivel înalt
 - se descrie comportamentul dorit al circuitului
 - pot fi combinate

Module

- nume modul
- lista parametrilor (semnale de intrare-ieșire)
- declararea tipului parametrilor
 - input
 - output
 - inout (mai rar)
- descrierea modulului
 - diverse moduri

Exemplu

- proiectarea unui multiplexor 2→1
 - intrări
 - de date: I0, I1
 - de selecție: Sel
 - ieșire: E
- pot fi folosite ambele moduri de descriere, inclusiv combinații

Varianta 1

```
module MUX(Sel,I0,I1,E);  
input Sel,I0,I1;  
output E;  
assign E=(I1&Sel)|(I0&~Sel);  
endmodule
```

- assign - asignare continuă
 - orice schimbare la intrare duce la schimbarea ieșirii (combi-național)

Varianta 2

```
module MUX(Sel,I0,I1,E);  
input Sel,I0,I1;  
output E;  
wire x,y,z;  
not n0(z,Sel);  
and a1(x,I1,Sel);  
and a0(y,I0,z);  
or o0(E,x,y);  
endmodule
```

Varianta 2 (continuare)

- wire - declară semnale interne
- not, and, or - funcții (module) predefinite
 - primul parametru - ieșirea
 - număr variabil de intrări
- se pot utiliza și alte module definite de utilizator

Varianta 3

```
module MUX(Sel,I0,I1,E);  
input Sel,I0,I1;  
output E;  
reg E;  
always @(Sel,I0,I1)  
    E=(I1&Sel)|(I0&~Sel);  
endmodule
```

Varianta 3 (continuare)

- `reg` - variabila poate reține o valoare între două asignări
 - de obicei secvențial (dar nu neapărat)
- `always` - buclă infinită
 - se execută de fiecare dată când se modifică una din intrările din lista asociată
 - asignarea pentru variabila `E` nu este continuă
 - valoarea variabilei `E` se schimbă doar când se execută instrucțiunea respectivă

Varianta 4

```
module MUX(Sel,I0,I1,E);  
input Sel,I0,I1;  
output E; reg E;  
always @(Sel,I0,I1)  
begin  
    if(Sel==0) E=I0;  
    else E=I1;  
end  
endmodule
```

Elemente ale limbajului Verilog

Vectori (1)

- folosiți pentru semnalele care constau din mai mulți biți
 - numere, adrese etc.
 - domeniul din care fac parte indicii - flexibil
- ```
input [7:0]x;
wire [0:7]y;
reg [10:3]z;
– toate definesc semnale pe 8 biți
```

## Vectori (2)

- pot fi accesați
  - integral (toți biții simultan)
  - bit cu bit
  - o parte din biți

```
z=x;
```

```
z[6]=y[4];
```

```
z[5:3]=x[6:4];
```

## Tablouri (1)

- similare celor din limbajele software
- la un moment dat poate fi accesat un singur element al tabloului

```
wire x[3:0]; //tablou cu 4
elemente pe 1 bit fiecare
```

```
a=x[0]; //corect
```

```
b=x; //eroare
```

```
c=x[2:0]; //eroare
```

## Tablouri (2)

- elementele unui tablou pot fi vectori
- pot fi accesate direct și la nivel de bit

```
reg [7:0]y[15:0]; // tablou de
16 elemente pe 8 biti fiecare
```

```
reg [7:0]z;
```

```
z=y[5];
```

## Atribuirii (1)

- utilizate în descrierile comportamentale
  - nu și pentru assign
- două tipuri
  1. blocante (=)
    - atribuirea curentă va începe doar după terminarea celei anterioare
  2. neblocante (<=)
    - atribuirea curentă poate începe înainte de terminarea celei anterioare



## Atribuiiri (2)

- a are inițial valoarea 7

a=5;

b=a+3;

– b va primi valoarea 8

a<=5;

b<=a+3;

– b va primi valoarea 10

## Întârzieri (1)

- instrucțiunile din exemplul anterior sunt raportate ca executându-se la același moment
  - indiferent de tipul de atribuire utilizat
- trebuie să specificăm faptul că o instrucțiune se execută mai târziu decât cea dinaintea sa
  - și după cât timp

## Întârzieri (2)

a=5;

#5 b=a+3;

- a doua instrucțiune se execută la 5 unități de timp după prima
- deci nu mai putem avea execuție în paralel
  - chiar dacă se folosesc atribuiiri neblocante
- dacă nu specificăm o întârziere - similar cu #0

## Baze de numerație

- valori exprimate în diferite baze de numerație
  - baza 2: 7 'b0101110
  - baza 8: 8 'o247
  - baza 10: 8 'd25 sau 25 (implicit)
  - baza 16: 12 'hA0F
- numărul dinaintea semnului ' exprimă întotdeauna numărul de biți al reprezentării

## Înaltă impedanță

- valorile pe care le poate lua un semnal
  - 0
  - 1
  - x (nedeterminat)
  - z (înaltă impedanță)
- exemplu de utilizare
  - `a <= 8'bzzzzzzzz;`
  - valoarea z nu poate fi testată

## Concatenări de semnale

- sintaxa: `{semnal,semnal,...}`
- exemplu
  - `reg [3:0] a,b;`
  - `reg [7:0] c,d;`
  - `{a[2],c} <= {d[6:1],b[2:0]};`

## Utilizarea limbajului Verilog în proiectarea hardware-ului

## Semnale

- elemente de bază în orice implementare fizică
- fiecare semnal poartă 1 bit de informație
- deci în mod fundamental lucrăm cu biți
  - sau cu tablouri de biți

## Tipuri de semnale (1)

- pot fi declarate în diverse moduri
  - în funcție de unghiul din care le privim
- intrare-ieșire pentru module
  - `input` - semnal de intrare pentru modulul curent
  - `output` - semnal de ieșire pentru modulul curent
  - `inout` - atât intrare, cât și ieșire

## Tipuri de semnale (2)

- semnale interne modulelor
  - `reg` - poate memora valori preluate la anumite momente
    - uzual - implementare secvențială
  - `wire` - realizează legătura între intrarea unui circuit și ieșirea altuia
    - nu poate memora valori
- cele două categorii se pot suprapune

## Tipuri de semnale (3)

- semnalele declarate ca input sunt automat de tip `wire`
  - nu putem impune valori unui semnal de intrare
- semnalele declarate ca output sunt de tip `wire` în mod implicit
  - pot fi conectate combinațional la alte semnale, de exemplu prin `assign`
  - le putem declara ca `reg` în mod explicit

## Exemplu

```
module semnale(i,e1,e2);
 input i;
 output e1,e2;
 reg x,e2;
 assign e1=~x;
 ...
endmodule
```

## Exemplu (cont.)

- semnalul `i` este intrare, deci nu poate fi `reg`
- semnalele `e1` și `e2` sunt ieșiri
- `e2` este `reg`
  - poate fi modificat direct
- `e1` nu este declarat `reg`
  - poate fi modificat prin intermediul semnalului `x`

## Depinde de unde privim semnalul

- același semnal poate fi ieșire pentru un circuit (modul) și intrare pentru altul
  - situația apare de fapt foarte des
- deci și modul de declarare a semnalului poate diferi între cele două module
  - un modul îl poate modifica, celălalt îi poate doar citi valoarea

## Exemplu

```
module iesire(s_out);
output s_out;
reg s_out;
...
s_out = 1;
...
endmodule
```

## Exemplu (cont.)

```
module intrare(s_in);
input s_in;
reg x; // semnal intern
...
x = s_in;
...
endmodule
```

## Exemplu (cont.)

```
module main();
wire s;
iesire a(s);
intrare b(s);
...
endmodule
```

## Exemplu (cont.)

- ieșirea primului modul este conectată la intrarea celui de-al doilea
  - deci este de fapt același semnal
  - primul modul îi modifică valoarea
  - al doilea poate doar să o citească
  - la fel și modulul `main`
    - în mod obișnuit nu putem modifica valoarea unui semnal de ieșire a unui modul din afara acestuia

## Semnale inout

- reutilizarea aceluiași pini pentru intrări și ieșiri
  - la momente diferite de timp
  - util doar la module top-level
- de fapt sunt componente diferite care lucrează cu intrarea, respectiv ieșirea
  - ceea ce scoatem pe ieșire nu trebuie să interfereze cu ceea ce primim pe intrare

## Exemplu

```
module in_out(Clk,data);
input Clk;
inout [7:0]data;
reg [7:0]d,x;
assign data=d;
initial
 d<=8'bzzzzzzzz;
```

## Exemplu (cont.)

```
always @(posedge Clk)
begin
 x=data;
 #5 d<=x+1;
 #5 d<=8'bzzzzzzzz;
end
endmodule
```

## Exemplu (cont.)

- semnalul data privit ca ieșire
  - legat (combiational) la ieșirea variabilei d
  - deci orice modificare a valorii d se regăsește automat pe ieșirea data
  - când nu avem nimic de transmis pe ieșire, d trebuie să fie în înaltă impedanță
- semnalul data privit ca intrare
  - este citit în variabila x la anumite momente

## Exemplu (cont.)

- atunci când scriem la ieșire, semnalul de la intrarea data trebuie să fie la rândul său în înaltă impedanță
  - provine de la alt modul
  - deci trebuie să existe un protocol de comunicare
  - sarcina proiectantului

## Operații cu semnalele

- operatorii - sintaxă similară cu limbajul C
- operațiile pe biți - mult mai des utilizate
- unele operații pe biți se pot realiza mult mai eficient în hardware
- dacă un singur bit dintr-o variabilă are valoarea  $\times$  (nedeterminat), toată variabila are valoarea  $\times$

## Operatori de reducere

- funcții booleene de aritate 2 (sau mai mare)
- operatori:  $|$  &  $^$
- pot fi aplicați asupra biților dintr-un vector
- exemplu: test dacă o variabilă are valoarea 0
  - `reg [7:0] a;`
  - `reg b;`
  - `b <= ~(|a);`

## Tipuri auxiliare

- `integer`
- `real`
- `time`
- variabilele din aceste tipuri folosite nu sunt pentru sinteza circuitelor, ci pentru
  - exprimarea operațiilor paralele
  - simulare

## Șiruri de caractere

- nu există un tip dedicat
  - constante - între caracterele "..."
  - variabile - declarate ca `reg`
    - trebuie să conțină un număr suficient de biți
    - dacă sunt mai mulți - completate cu 0 la dreapta
- ```
reg [20*8:1]s; // 20 de octeti  
s="sir de caractere";
```

Bucle

- implementare
 - nivel jos
 - test + salt
- implementarea salturilor
 - prin stabilirea stării următoare
- structuri repetitive (`while/for/repeat`)
 - nu sunt destinate descrierii buclelor secvențiale
 - rol - descrierea operațiilor care se pot realiza în paralel

Exemplu

- inversarea ordinii biților într-o variabilă
- ```
reg [7:0]a;
integer i;
a<=8'b01010000;
#5 for(i=0;i<8;i=i+1)
 a[i]<=a[7-i];
```

## Exemplu (cont.)

- atenție la precizarea întârzierilor
- ```
a<=8'b01010101;  
for(i=0;i<8;i=i+1)  
    #5 a[i]<=a[7-i];
```
- în acest caz, fiecare atribuire din buclă se face la 5 unități de timp după cea anterioară
 - nu se fac în paralel - rezultat incorect

Proiectarea sistemelor secvențiale

Principii

- modelarea - în principal comportamentală
 - se pot utiliza și elemente structurale pentru unele componente
- trebuie luat în considerare semnalul de ceas
 - în mod explicit

Exemplu 1

- bistabil D - latch

```
module Latch(Clk,D,Q);  
input Clk,D;  
output Q;  
reg Q;  
always @(Clk,D)  
    if(Clk==1) Q<=D;  
endmodule
```

Exemplu 2

- bistabil D - flip-flop
- considerăm și intrările R și S
 - asincrone (nu depind de semnalul de ceas)
 - prioritare
 - necesare pentru inițializare și alte operații
- tratarea semnalului de ceas
 - contează doar frontul crescător
 - trebuie detectat

Exemplu 2 - varianta 1

```
module FlipFlop(Clk,D,R,S,Q);
input Clk,D,R,S;
output Q;
reg Q;
always @(posedge Clk,D,R,S)
    if(R==1) Q<=0;
    else if(S==1)
        Q<=1;
```

Exemplu 2 - varianta 1 (cont.)

```
    else if(posedge Clk)
        Q<=D;
endmodule
```

Exemplu 2 - varianta 1 (cont.)

- detectarea frontului crescător - posedge
 - front descrescător - negedge
- varianta NU ESTE CORECTĂ
 - frontul crescător poate fi precizat în lista de sensibilitate a structurii always
 - dar nu poate fi testat într-o instrucțiune if
 - pot fi testate doar valori ale semnalelor, nu și tranziții ale acestora

Exemplu 2 - varianta 2

```
module FlipFlop(Clk,D,R,S,Q);
input Clk,D,R,S;
output Q;
reg Q;
always @(R,S)
    if(R==1) Q<=0;
    else if(S==1)
        Q<=1;
```

Exemplu 2 - varianta 2 (cont.)

```
always @(posedge Clk)
  if (R==0 && S==0)
    Q<=D;
endmodule
```

Exemplu 2 - varianta 2 (cont.)

- se pot folosi 2 sau mai multe structuri `always`
 - și `initial`
- toate se execută în paralel
- intrările R și S trebuie să fie prioritare
 - sunt testate în cealaltă structură `always`
- combinațiile sincron-asincron - dificil de tratat

Automate

- două componente
 - evoluția stării
 - pe baza semnalului de ceas
 - elemente de acționare
 - descriere de obicei comportamentală
 - calculează valorile pentru starea următoare și ieșirile
- izolare - structuri `always` separate
 - modularitate - mai ușor de înțeles și controlat

Structura de bază

```
module nume_modul (Clk, intrari, iesiri) ;
  input Clk, intrari;
  output iesiri;
  reg iesiri;
  reg stare_curenta, stare_urmatoare;
  always @(posedge Clk)
    stare_curenta<=stare_urmatoare;
    // eventual reset, ...
```

Structura de bază (cont.)

```
always @(intrari, stare_curenta)
begin
    // calcul iesiri, stare urmatoare
end
endmodule
```

Structura de bază (cont.)

- partea combinațională răspunde imediat la orice modificare a intrărilor sale
 - starea curentă
 - intrări
- partea secvențială permite modificarea doar pe frontul crescător al ceasului
- nu e obligatoriu ca `stare_curenta` și `stare_urmatoare` să fie implementate ca regiștri separați

Exemplu

- măsurarea perioadei unui semnal
- digitizare - transformare într-un semnal cu valori doar 0 și 1
 - perioada rămâne aceeași
 - nu este sigur că valorile de 0 și respectiv 1 au aceeași durată în cadrul unei perioade
- aceleași obiective ca la cursul 4

Varianta 1

```
module P(start,i,digit,print);
input start,i;
output reg [3:0]digit;
output reg print;
always @(start,i)
begin
    digit=0;
    print=0;
end
endmodule
```

Varianta 1 (cont.)

```

if(i==0) begin
    while(i==0) ;
    while(i==1) digit=digit+1;
    while(i==0) digit=digit+1;
    print=1;
end
else begin
    while(i==1) ;

```

Varianta 1 (cont.)

```

    while(i==0) digit=digit+1;
    while(i==1) digit=digit+1;
    print=1;
end
end
endmodule

```

Varianta 1 (cont.)

- problema
 - nu apare semnalul de ceas
 - la ce momente au loc toate acțiunile?
- semnalul de ceas trebuie să apară explicit ca intrare
- o instrucțiune poate fi întârziată până la apariția unui eveniment
 - ex.: @ (posedge clk) digit=digit+1;

Varianta 1 (cont.)

- o soluție ar fi deci ca toate acțiunile să fie întârziate în acest mod

 

```

while(i==0) @ (posedge clk);
while(i==1)
    @ (posedge clk) digit=digit+1;
while(i==0)
    @ (posedge clk) digit=digit+1;

```
- foarte greu de gestionat

Varianta 2

- revenim la proiectarea automatului
 - la fel ca la cursul 4
 - orientativ - ne interesează stările, nu exact semnalele de comandă
 - implementarea acestora o realizează compilatorul
 - ex.: în loc de RESET vom scrie
digit<=0; display<=0;
 - descrierea - comportamentală



Varianta 2 - implementare

```
module P(Clk,start,i,digit,print);
input Clk,start,i;
output reg [3:0]digit;
output reg print;
reg [3:0]state;
reg [3:0]state_next;
always @(posedge Clk)
    state<=state_next;
```

Varianta 2 - implementare (cont.)

```
always @(start,i,state)
    if (state==0)
        begin
            if (start==0) state_next<=0;
            else state_next<=1;
            digit<=0;
            print<=0;
        end
end
```

Varianta 2 - implementare (cont.)

```
else if(state==1) begin
    if(i==1) state_next<=2;
    else state_next<=5;
end
... // celelalte stari
initial
    state<=0; state_next<=0;
endmodule
```

Modelarea prin automate (1)

- limbajul Verilog este util mai ales pentru partea de implementare
- descrierea algoritmului de funcționare rămâne sarcina proiectantului
 - modelare pe bază de stări (automat)
- atenție la atribuirea de valori pentru ieșiri
 - teoretic - toate ieșirile primesc valori la fiecare stare
 - practic - atunci când se schimbă valorile

Modelarea prin automate (2)

Avantaj

- separă partea de memorare a stării (secvențială) de cea combinațională
 - două blocuri `always` independente
 - unul actualizează starea
 - celălalt realizează calculul valorilor pentru ieșiri și starea următoare
 - descriere clară

Modelarea prin automate (3)

Probleme

- la descrierea părții combinaționale
 - blocul `always` reacționează la modificarea unei variabile
 - nu este potrivit pentru integrarea într-un sistem secvențial

Exemplu

```
module ex(Clk,x,y,z);
input Clk,x,y;
output z;
reg z;
//starea - cati biti sunt necesari
reg [2:0]state,state_next;
always @(posedge Clk)
    state<=state_next;
```

Exemplu (cont.)

```
always @(x,y,state)
    if(state==0)
        if(x==1) begin
            z<=z+1;
            state_next<=0;
        end
    else state_next<=1;
    ...
```

Problema 1

- starea 0 - se incrementează z cât timp x are valoarea 1
 - buclă de program
- suntem în starea 0 și starea următoare este tot 0
- dacă x și y nu variază, z nu e incrementat
 - always nu detectează vreo schimbare pe nici una din variabile, deci nu se activează

Problema 2

- starea 0 - apare o modificare a valorii variabilei y
- nu ar trebui să influențeze cu nimic evoluția sistemului
 - deoarece y nu intervine în starea 0
 - dar always detectează o schimbare pe una din variabile, deci se activează
 - ca urmare, z are o incrementare parazită

Soluții (1)

- `always` să reacționeze și la schimbările semnalului de ceas
 - sau numai la frontul crescător al acestuia
 - pot apărea interferențe cu blocul `always` care se ocupă de actualizarea stării
 - atribuirile neblocaante (`<=`) se execută în paralel și atunci când sunt în blocuri `always/initial` diferite
 - nu rezolvă a doua problemă

Soluții (2)

- toate variabilele care apar în lista de sensibilitate a blocului `always` să fie testate prin instrucțiuni `if` în toate stările
 - s-ar rezolva a doua problemă
 - foarte greu de realizat practic

Soluții (3)

- descriere structurală (de nivel jos) a părții combinaționale
 - fără blocuri `always`
 - ecuații booleene și/sau circuite predefinite
 - ar rezolva ambele probleme
 - puterea limbajului Verilog se pierde în foarte mare măsură dacă renunțăm la descrierile comportamentale

Soluții (4)

- un singur vector de stare (în loc de doi)
- un singur bloc `always`
 - activat doar de frontul crescător al semnalului de ceas
 - toate calculele se (re)fac pe frontul crescător
 - deci toate variabilele sunt utilizate și actualizate numai pe frontul crescător
- ambele probleme sunt rezolvate

Implementare

```
module nume_modul (Clk, intrari, iesiri) ;  
input Clk, intrari;  
output iesiri;  
reg iesiri;  
reg stare;  
always @(posedge Clk)  
    if (stare==0)  
        //descriere stare 0
```

Implementare (cont.)

```
        //actualizare stare  
    else if (stare==1)  
        //descriere stare 1  
        //actualizare stare  
        ... //alte stari  
endmodule
```

Limitare

- pentru variabilele de intrare se iau în considerare doar valorile de la momentele când apare un front crescător al ceasului
 - dacă o variabilă de intrare este activată doar între două fronturi crescătoare consecutive, va fi ignorată
 - în general nu este o problemă
 - variabilele de intrare variază lent
 - la nevoie, intrările care provin de la alte circuite pot fi sincronizate după același semnal de ceas

Exemplu

- calculul celui mai mare divizor comun a două numere
- algoritmul lui Euclid
- numerele sunt primite simultan din exterior
- semnale de notificare
 - start - numerele sunt disponibile la intrare
 - ack - rezultatul este disponibil la ieșire

Implementare

```
module
  cmmdc(Clk,start,x,y,r,ack);
input Clk,start;
input [7:0]x,y;
output reg [7:0]r;
output reg ack;
reg [7:0]a,b;
reg [1:0]state;
```

Implementare (cont.)

```
always @(posedge Clk)
  if(state==0)
    if(start==1) begin
      a<=x;
      b<=y;
      ack<=0;
      state<=1;
    end
  else state<=0;
```

Implementare (cont.)

```
else if(state==1)
  if(a==b) begin
    r<=a;
    state<=2;
  end
else if(a>b) begin
  a<=a-b;
  state<=1;
end
```

Implementare (cont.)

```
else begin
  b<=b-a;
  state<=1;
end
else if(state==2) begin
  ack<=1;
  state<=0;
end
```

Implementare (cont.)

```
initial
begin
    state<=0;
    ack<=0;
end
endmodule
```