 


II.5. Circuite combinaționale




- valorile de la ieșire depind doar de valorile de la intrare din momentul respectiv

Multiplexorul


- 2^n intrări (de date)
- n intrări de selecție (variabile de control)
 - biți de control (de adresă)
- o singură ieșire
- fiecare intrare corespunde unui termen FND cu variabile de control
- una dintre intrări (bit) este selectată - devine valoare de ieșire

Multiplexor 4→1 ($n=2$)

 

S_1	S_0	O
0	0	I_0
0	1	I_1
1	0	I_2
1	1	I_3



Diagrama logică (4→1)

 


Implementare funcții booleene

- intrările de selecție formează un număr
- care reprezintă indicele intrării de date care este selectată ca valoare de ieșire
- putem astfel implementa funcții booleene cu ajutorul multiplexorului
 - intrări de date - ieșirile corespunzătoare liniilor din tabelul de adevăr
 - intrări de selecție - intrările funcției booleene

Example

  

Implementare eficientă - *folding*

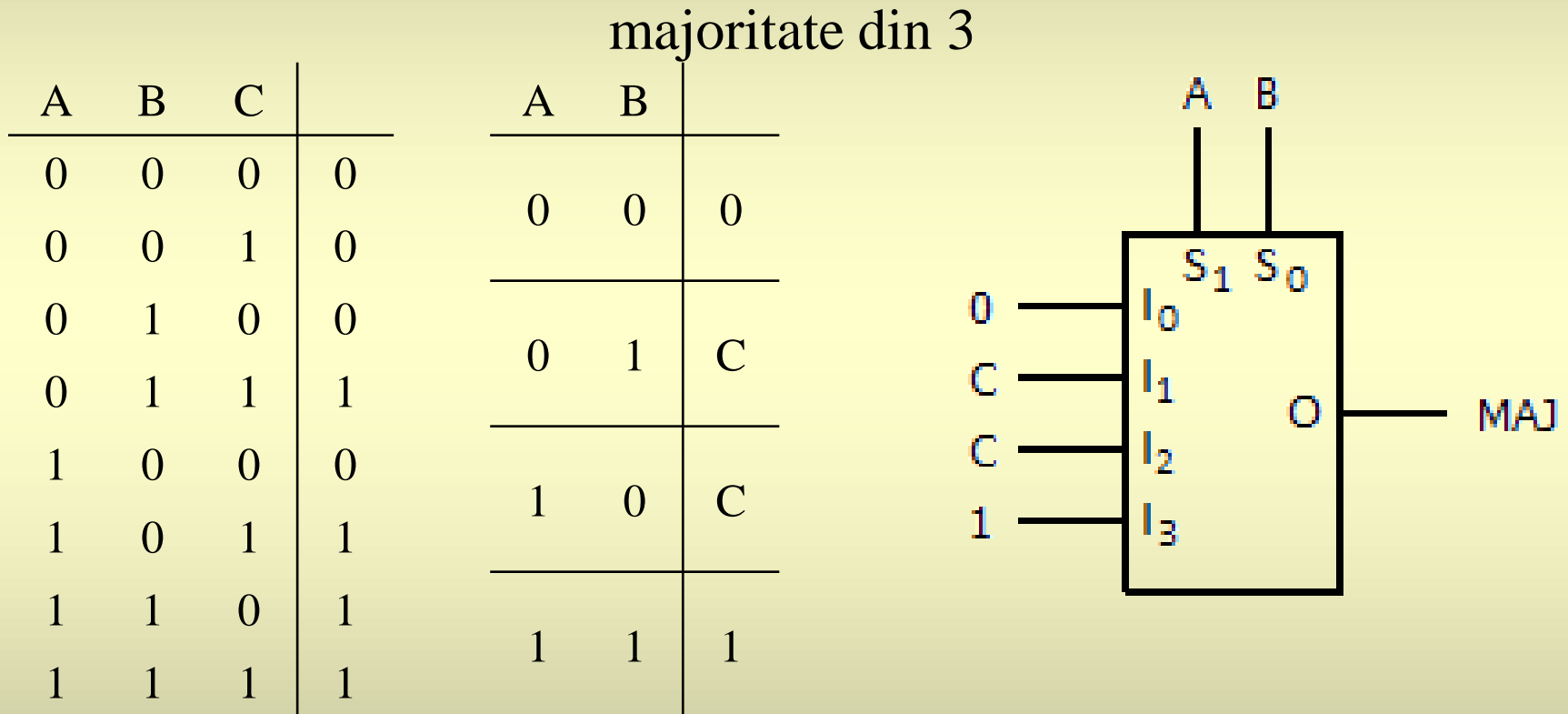


Implementare eficientă - *folding*

imparitate

A	B	C	
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1


A	B	
0	0	C
0	1	\bar{C}
1	0	\bar{C}
1	1	C

 

Decodorul


- n intrări
- 2^n ieșiri
- în fiecare moment, exact una din ieșiri este activată
 - cea al cărei indice este egal cu numărul format de intrări
 - fiecare ieșire corespunde unui termen FND scris cu variabilele de intrare

Decodor $n=2$

 


I_1	I_0	O_3	O_2	O_1	O_0
0	0	0	0	0	1
0	1	0	0	1	0
1	0	0	1	0	0
1	1	1	0	0	0

Diagrama logică ($n=2$)

 


Adunare - implementare cu decodor

A	B	C _{in}	Sum	C _{out}
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

 

Comparatorul

 - operatorii de comparare: $=$, $>$, $<$, \geq , \leq
 - exemplu de implementare: egalitate pe 4 biți
 - temă: comparator complet ($<$, $=$, $>$)




Sumatorul


- semi-sumatorul (*half-adder*)
 - adună cei doi biți de intrare
 - ieșire: un bit sumă și un bit transport
 - nu poate fi extins pentru mai multe cifre
- sumatorul complet (*full adder*)
 - adună cei trei biți de intrare (inclusiv transport)
 - aceeași ieșire: un bit sumă și un bit transport
 - poate fi extins pentru mai multe cifre

Diagrame logice


A	B	Sum	C _{out}
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

 

A	B	C _{in}	Sum	C _{out}
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

 

Sumator serial (16 biți)

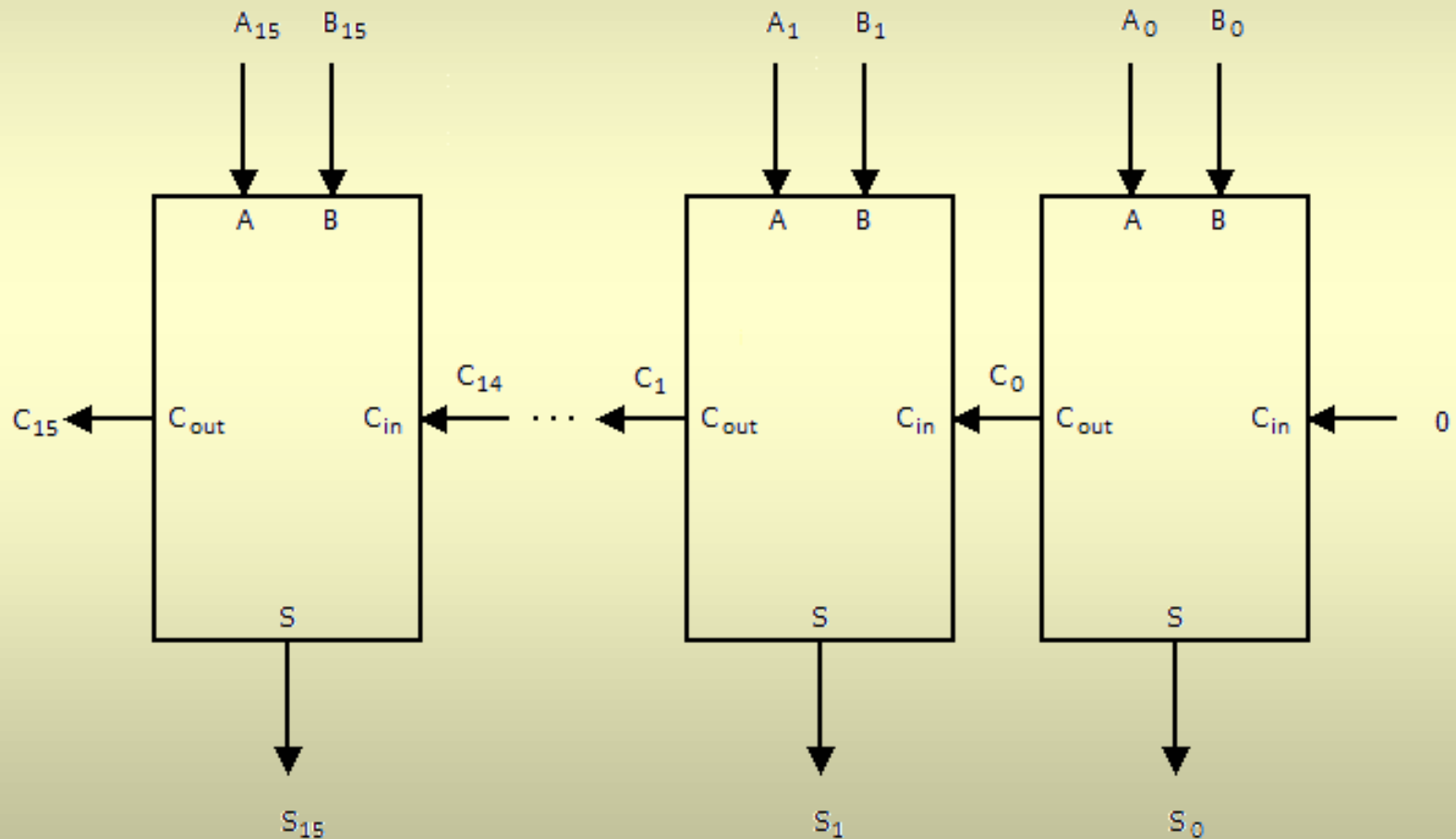

Sumatoare seriale

- această variantă este sumatorul cu propagarea transportului
- avantaj: același circuit (simplu), repetat
- dezavantaj: viteza
 - la fiecare rang, trebuie așteptat rezultatul de pe rangul anterior
 - deci întârzierea este proporțională cu numărul de biți


Accelerarea adunării (1)

- sumator cu anticiparea transportului
 - *carry lookahead adder*
 - transportul de intrare - generat independent pentru fiecare rang
 - $C_0 = A_0 B_0$
 - $C_1 = A_0 B_0 A_1 + A_0 B_0 B_1 + A_1 B_1$
 - ...
 - $C_i = G_i + P_i C_{i-1} = A_i B_i + (A_i + B_i) \cdot C_{i-1}$
 - ...

Accelerarea adunării (2)

- sumatorul cu anticiparea transportului
 - avantaj - viteza
 - elimină întârzierea datorată propagării transportului
 - dezavantaj - circuite suplimentare, complexe
 - de obicei - combinație anticipare-propagare
- sumator cu selecția transportului
 - la fiecare rang se calculează suma pentru $C_{in}=0$ și $C_{in}=1$, apoi se selectează cea corectă

 
Unitate aritmetică și logică elementară (1 bit)



F_1	F_0	F
0	0	A and B
0	1	A or B
1	0	A+B
1	1	A-B

F_1, F_0 - semnale
de control


Variantă îmbunătățită

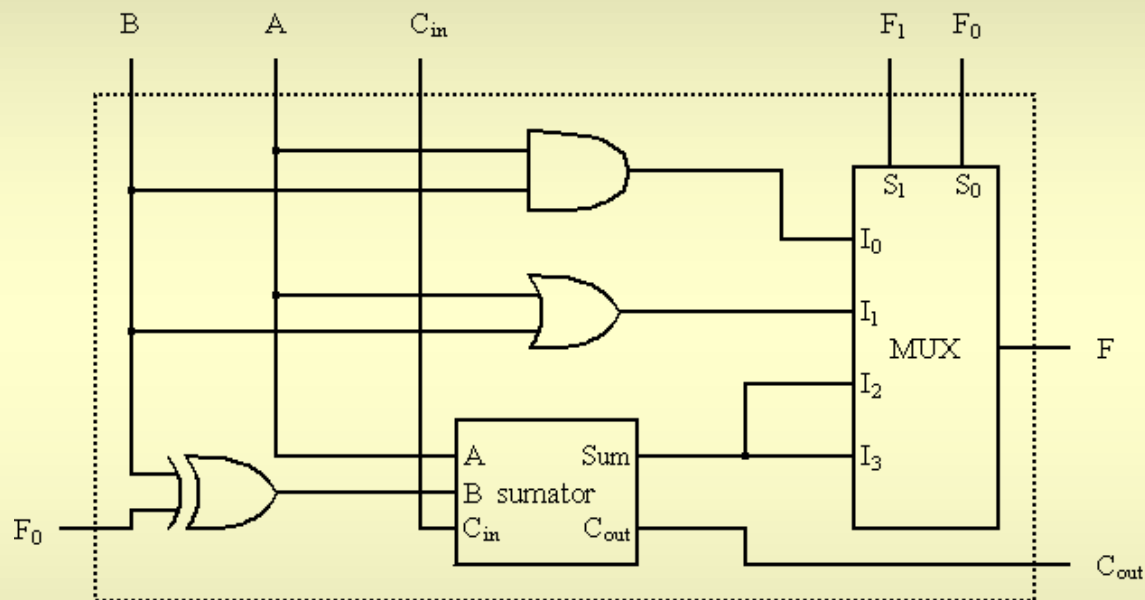

F_1	F_0	F
0	0	A and B
0	1	A or B
1	0	A+B
1	1	A-B

F_1, F_0 - semnale de control

Unitate aritmetică și logică pe 16 biți

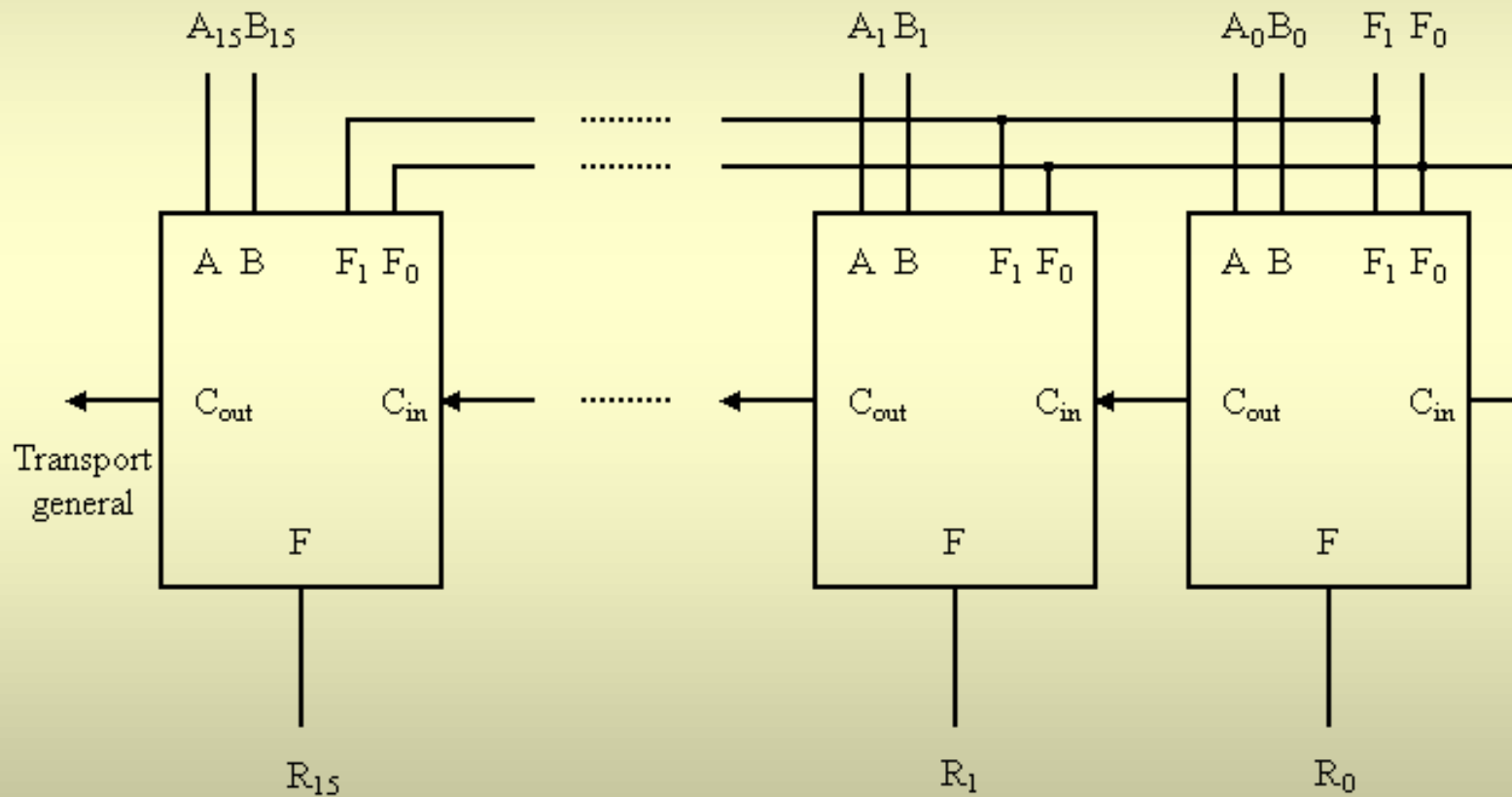


III. Circuite secvențiale

Circuit secvențial

- ieșirea la orice moment depinde de
 - intrare
 - starea internă
- deci pentru aceeași intrare se pot obține valori diferite la ieșire, la momente diferite
- starea internă
 - este memorată de către circuit
 - evoluează în timp

Diagrama bloc

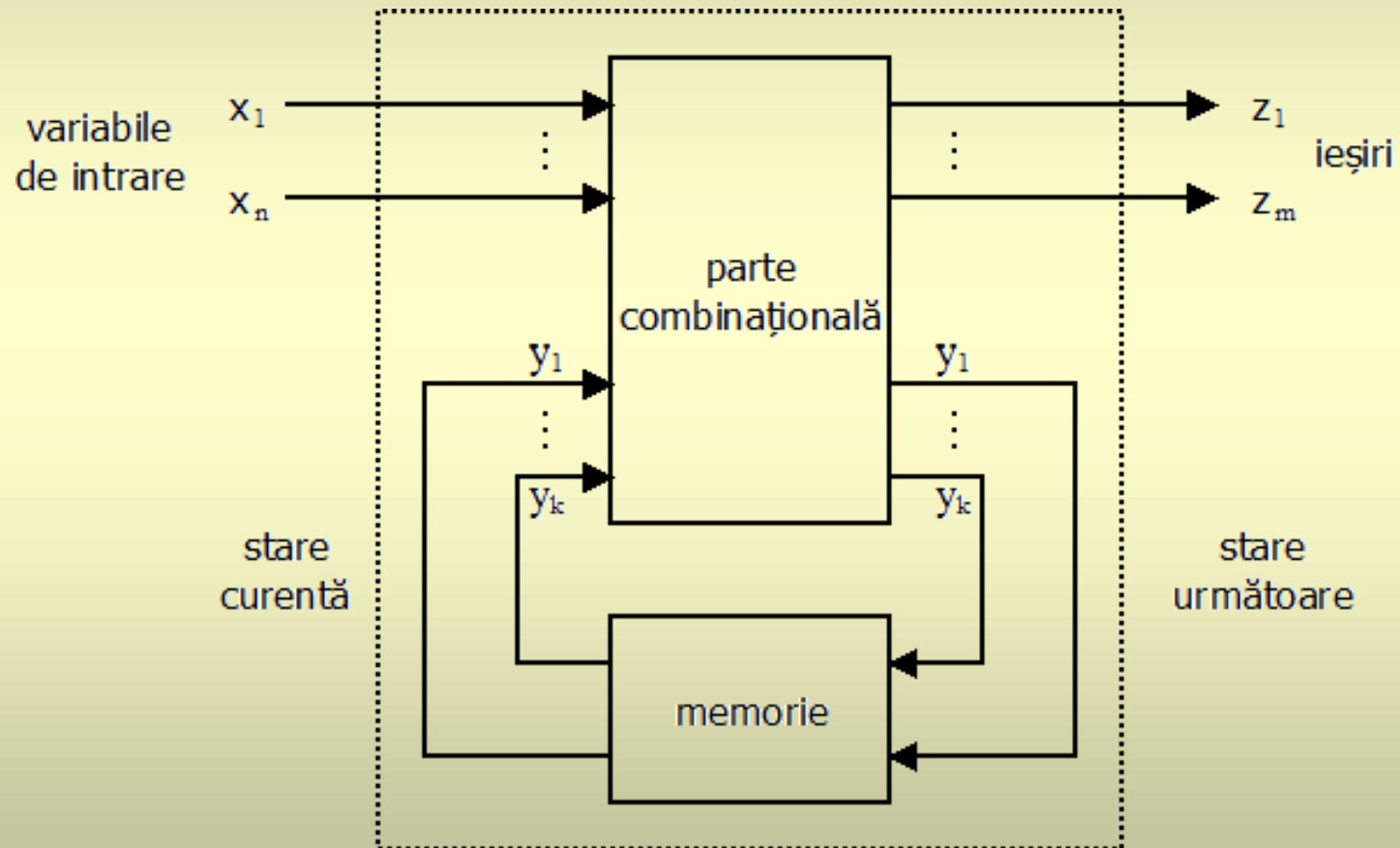

Evoluția stării


- starea se modifică la anumite momente
 - sincron: la intervale regulate de timp
 - date de un semnal special (ceas)
 - asincron: la momentul apariției unui eveniment
 - evenimentele sunt definite în funcție de activitatea circuitului
 - de ce nu se modifică permanent?
 - transmiterea semnalului prin porți și prin liniile de comunicare se face cu întârzieri
 - semnalele - luate în considerare după stabilizare

Ceasul

- semnal periodic
 - ciclu activ - procentajul din perioadă în care semnalul este activ
 - depinde de ce înseamnă semnal activ
 - pe nivel (0 sau 1)
 - pe front (trecerea de la 0 la 1 sau invers)
- durata perioadei
 - suficient de mare pentru a avea intrări stabile

Implementare

 - cea mai simplă variantă
 - esențială este conexiunea inversă



- în general se folosesc scheme mai complexe

Tipuri de circuite secvențiale

- la nivel de bit - circuite bistabile
- după cum este detectat semnalul activ
 - *latch* - activ pe nivel
 - *flip-flop* - activ pe front
- circuite pe mai mulți biți
 - regiștri, numărătoare (contoare)
 - formate din mai multe circuite bistabile


III.1. Circuite bistabile

Bistabil

- cum trebuie să arate un circuit care implementează bitul?
- specificații
 - să se poată scrie în el un 0 sau un 1
 - să memoreze acea valoare până la scrierea alteia
 - să se poată citi ultima valoare scrisă
- nu poate fi circuit combinațional (memorare)

Bistabil RS fără ceas

 - două intrări (R,S), două ieșiri (Q,P), două conexiuni inverse
 - circuitul implementează un singur bit: $P = \bar{Q}$



Funcționarea bistabilului RS (1)

- la prima vedere avem simultan

$$q = Q \text{ și } p = P$$

$$Q = \overline{p + R}$$

$$P = \overline{q + S}$$

- de fapt, ieșirile nu se modifică instantaneu la modificarea intrărilor
 - datorită timpilor de propagare prin porți
 - deci putem studia evoluția prin tabele de adevăr

Funcționarea bistabilului RS (2)

- considerăm (q,p) valorile curente ale ieșirilor
- iar (Q,P) valorile viitoare
 - în funcție de (q,p) și de intrările (R,S)
 - care vor deveni efective după timpii de propagare

Diagrama Karnaugh

ieșirile: QP

qp\RS	00	01	11	10
00	11	10	00	01
01	01	00	00	01
11	00	00	00	00
10	10	10	00	00

$$Q = \overline{p} + R$$

$$P = \overline{q} + S$$

Stări stabile

- în principiu, (Q,P) se modifică permanent
- dar atunci când $(Q,P)=(q,p)$, avem o stare stabilă
 - dorim identificarea acestor stări
 - circuitul poate fi controlat dacă trece doar prin stările stabile

qp\RS	00	01	11	10
00	11	10	00	01
01	01	00	00	01
11	00	00	00	00
10	10	10	00	00

Funcționare (1)

stare inițială (q,p)	evoluție (q,p)	concluzie
$R=0, S=1$		
00	$00 \rightarrow 10$ stabil	circuitul evoluează întotdeauna spre starea stabilă (Q,P)=(1,0)
01	$01 \rightarrow 00 \rightarrow 10$ stabil	
10	10 stabil	
11	$11 \rightarrow 00 \rightarrow 10$ stabil	
$R=1, S=0$		
00	$00 \rightarrow 01$ stabil	circuitul evoluează întotdeauna spre starea stabilă (Q,P)=(0,1)
01	01 stabil	
10	$10 \rightarrow 00 \rightarrow 01$ stabil	
11	$11 \rightarrow 00 \rightarrow 01$ stabil	

Funcționare (2)

stare inițială (q,p)	evoluție (q,p)	concluzie
$R=0, S=0$		
00	$00 \rightarrow 11 \rightarrow 00 \rightarrow \dots$	pentru $q=p$, circuitul oscilează la infinit pentru $q \neq p$, circuitul își păstrează starea (stabilă)
01	01 stabil	
10	10 stabil	
11	$11 \rightarrow 00 \rightarrow 11 \rightarrow \dots$	
$R=1, S=1$		
00	00 stabil	circuitul evoluează întotdeauna spre starea stabilă $(Q,P)=(0,0)$
01	$01 \rightarrow 00$ stabil	
10	$10 \rightarrow 00$ stabil	
11	$11 \rightarrow 00$ stabil	


Funcționare (3)

- reamintim condiția $P = \bar{Q}$
- $(R,S)=(0,0)$: păstrare stare existentă
(memorare)
- $(R,S)=(0,1)$: stabilizare la $Q=1$ (set)
- $(R,S)=(1,0)$: stabilizare la $Q=0$ (reset)
- $(R,S)=(1,1)$: combinație interzisă
- deoarece $P=Q$ - nu implementează un bit

Circuite secvențiale sincrone

- se adaugă bistabilului RS un semnal de sincronizare (ceas)
- pornind de la acesta se pot realiza alte circuite bistabile
 - D, JK, T
- toate sunt de tip latch (active pe nivel)


Latch RS cu ceas

 

$q(=Q_t)$	R	S	Q_{t+1}
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	*
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	*


Latch D

 - modelează doar situațiile $R \neq S$
- elimină combinațiile interzise
- aici ieșirea nu depinde de fapt de starea anterioară



Latch JK

 
- elimină combinația imposibilă de la bistabilul RS



$q(=Q_t)$	J	K	Q_{t+1}
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0

Latch T

 - derivat din bistabilul JK
- modelează doar situațiile $J=K$



$q(=Q_t)$	T	Q_{t+1}
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Evoluția stărilor





R	S	Q_{t+1}	
0	0	Q_t	neschimbat
0	1	1	scriere 1
1	0	0	scriere 0
1	1	*	interzis

J	K	Q_{t+1}	
0	0	Q_t	neschimbat
0	1	0	scriere 0
1	0	1	scriere 1
1	1	$\overline{Q_t}$	inversare

D	Q_{t+1}	
0	0	scriere 0
1	1	scriere 1

T	Q_{t+1}	
0	Q_t	neschimbat
1	$\overline{Q_t}$	inversare

Diagrame bloc pentru bistabili

    

Temă

- implementați și analizați comportamentul bistabilului RS (fără ceas) utilizând porți NAND în locul porților NOR
- similar pentru bistabilii latch RS, D, JK, T