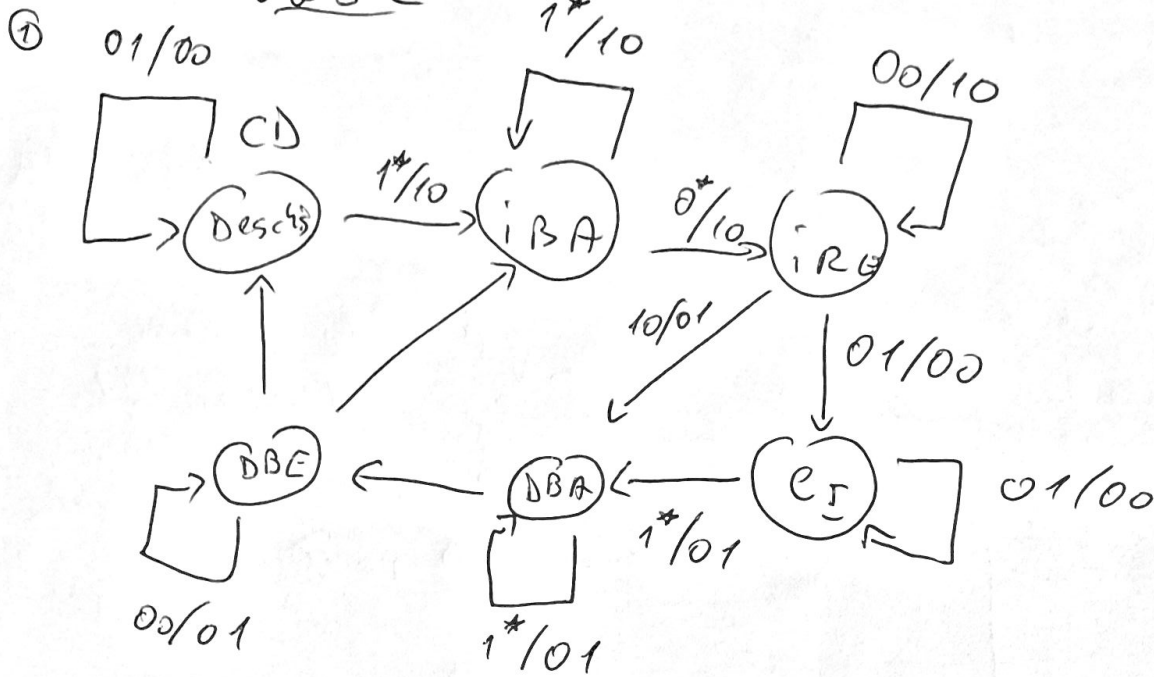


Lab 2



②

stori

| | 00 | 01 | 10 | 11 |
|-----|--------------------|--------|--------|--------|
| CD | CD */** | CD/00 | iBA/10 | iBA/10 |
| iBA | iBE/10 | iBE/10 | iBA/10 | iBA/10 |
| iBE | iBE/10 | CI/00 | DBA/01 | */** |
| CI | */** | CI/00 | DBA/01 | DBA/01 |
| DBA | DBE/01 | DBE/01 | DBA/01 | DBA/01 |
| DBE | DBE/01 | CD/00 | iBA/10 | */** |

in Xori

iesirs.

③

| | stori | echiv? | echiv? |
|-------------|-------|----------|--------|
| 1. CD, iBA | Nu | iBA, CI | Nu. |
| 2. CD, iBE | Nu | iBA, DBA | Nu. |
| 3. CD, CI | Nu. | iBA, DBE | Nu. |
| 4. CD, DBA | Nu | CI, DBA | Nu |
| 5. CD, DBE | Da. | CI, DBE | Nu. |
| 6. iBA, iBE | Nu. | DBA, DBE | Nu |

* - Jocker, echivatat cu orice.

14. iBE, DBA Nu

15. iBE, DBE Nu.

C² → stori

④

| | |
|---------|-----|
| CD, DBE | 00 |
| iBE, Ci | 01 |
| iBA | 10 |
| DBA | 11. |

în locuin a CD - 00
 DBE - 00
 iBE - 01
 Ci - 01
 iBA - 10
 DBA - 11.

în tabelul

de la ②. (*chiar și în stări)

| x | 00 | 01 | 10 | 11 | |
|----|----|----|----|----|--------------------|
| 00 | | | | | |
| 01 | | | | | (10)(10) → ieșire. |
| 11 | | | | | → input |
| 10 | | | | | |

→ n = momentul curent, n+1. max. următor.

$$J_1, (n+1) = x_1$$

$$ex: J_{1,n} x_0 + J_{0,n} \overline{x_0}$$

① graf - la tranziții (funcția s?)

② Reduceri

③ Bistări în lău numer simbolice.

④ Minimizări.

a 1, 2 ... a, 2 nrele.

S. E.

Lab 3 -

C/JS recap

```


var a, b;
var produs = 0;
while (i = 1; i <= 5; i++)
    produs += a;
// produs = produs + a
    
```

start


i - counter
a, b, prod - reg's

Load = fast clock

DONE

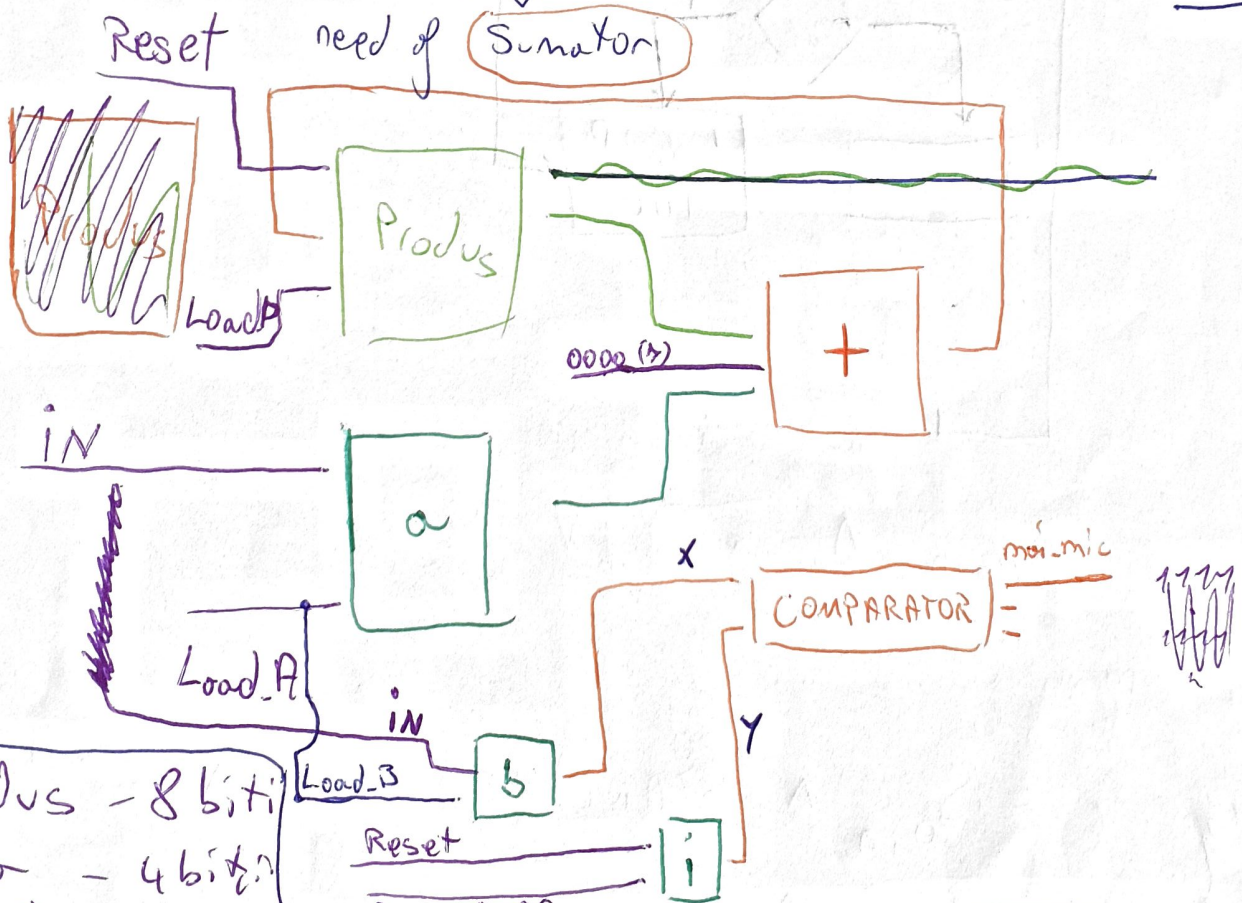

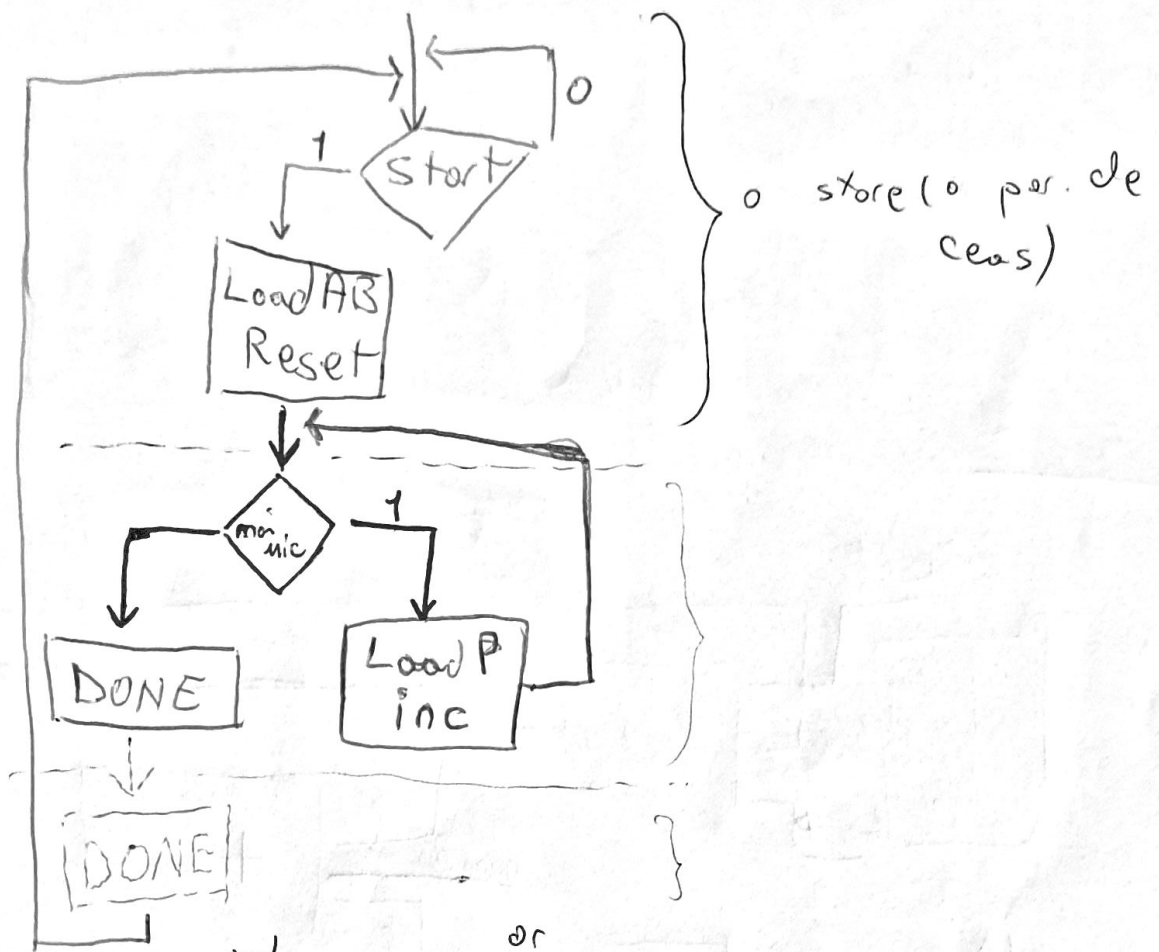Produs - 8 bit
a - 4 bit
(Adder)
* Sumator doesn't accept different bit rate. So we add 0000 at beginning of a.



$$S_{0,n+1} = (\underbrace{S_{0,n}}_{\text{store}} \wedge \underbrace{\text{START}}_{\text{monetel. timpul.}}) \vee S_{2,n}$$

$$S_{1,n+1} = (S_{0,n} \wedge \text{START}) \vee (S_{1,n} \wedge \text{maMic})$$

$$S_{2,n+1} = S_{1,n} \wedge \overline{\text{maMic}}$$

$$\text{Load AB} = \text{Reset} = S_{0,n} \wedge \text{Start}$$

$$\text{Load P} = \text{inc} = S_{1,n} \wedge \text{maMic}$$

$$\text{Gata} = (S_{1,n} \wedge \overline{\text{maMic}}) \vee S_{2,n}$$

SE - Lab 4?

16 mar'ic

① Calculation 10 digitul nr. nr.
multiplexor - free secret, rator

sg r x (a) {

var res = 0

while (res < a) {


res ++;

if (res * res > a)

return res - 1;

}

}

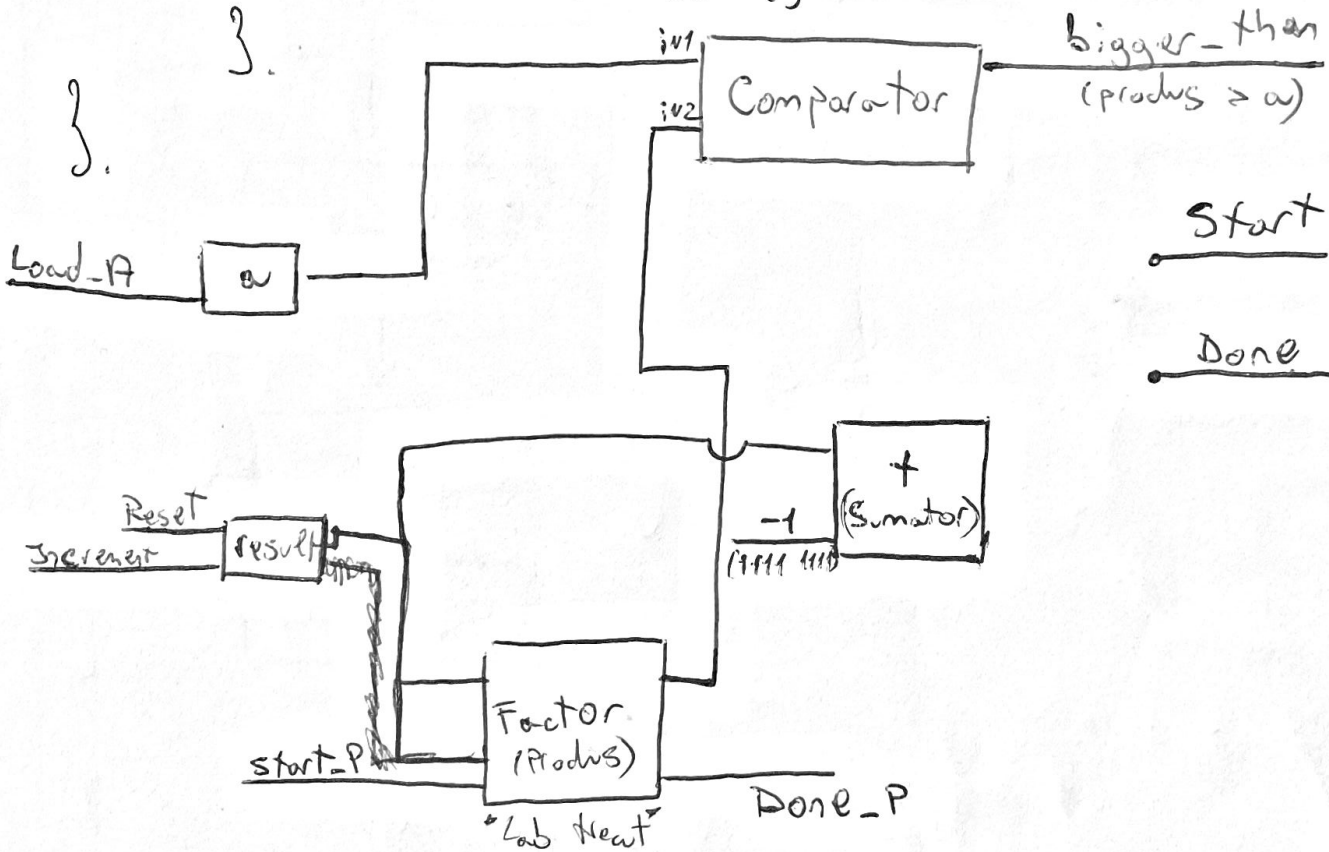

Start

Done

-start -main re.
-done P

OUT

Load A
Reset
Inc

start P

?N.

