

Arhitectura calculatoarelor și sisteme de operare

Prof. dr. Henri Luchian
Lect. dr. Vlad Rădulescu

Evaluare

- examinare
 - două teste scrise din materia de curs
 - câte unul pentru fiecare jumătate de semestru
 - un test practic la laborator
 - limbaj de asamblare
- condiția pentru susținerea testelor scrise
 - prezența la laborator
 - cel mult 2 absențe permise în fiecare jumătate de semestru

Cuprins - prima jumătate

- I. Introducere
- II. Circuite combinaționale și funcții booleene
- III. Circuite secvențiale și automate
- IV. Reprezentări interne
- V. Arhitectura și organizarea calculatorului

I. Introducere

I.1. Evoluție

Cum definim noțiunea de calcul?

- ce operații se pot realiza?
- evoluție în timp
 - abacul: adunări
 - roți dințate (Leibniz, Pascal): adunări, înmulțiri
 - Babbage: instrucțiuni încărcate din exterior, calcul ramificat
 - von Neumann: program memorat; execuție în secvență de instrucțiuni; ierarhii de memorii
 - calcul paralel, cuantic etc.

Mașini de calcul universale

- o mașină de calcul universală se poate comporta ca oricare mașină de calcul particulară
 - deci poate rezolva orice problemă pe care o poate rezolva o mașină de calcul particulară
- exemplu - calculatorul
 - în funcție de programul executat, rezolvă probleme de: calcul matricial, grafică, tehnoredactare etc.

Scurtă istorie (1)

- scrierea pozițională
 - indieni, arabi
- algebra booleană
 - George Boole, 1854
- teorema de incompletitudine
 - Kurt Gödel, 1935
- legătura între algebra booleană și circuite
 - Claude Shannon, 1938

Scurtă istorie (2)

- calculatorul neumannian
 - John von Neumann, 1946
- tranzistorul
 - Shockley, Brittain, Bardeen, 1947
- circuitele integrate

I.2. Legi empirice

Legi empirice

- în orice domeniu al științei, legile sunt determinate într-un fel sau altul de experiment sau de observații în lumea concretă
- repetabilitatea duce la ideea de legi empirice: adevăruri valabile de cele mai multe ori, conform observațiilor

Legi empirice în informatică

- legea "90:10" (Donald Knuth)
 - 90% din timpul de execuție al unui program este utilizat pentru 10% din instrucțiuni
- legea lui Amdahl
 - eficiența maximă în îmbunătățirea unui sistem (concret sau abstract) se atinge dacă se optimizează subsistemul cel mai folosit
- legile localizării - spațială, temporală

Legea lui Amdahl (1)

- considerăm un sistem (hardware, software) și o anumită componentă a sa
- componenta respectivă lucrează un procentaj f_a din timpul de lucru al sistemului
- și este îmbunătățită, astfel încât lucrează de a ori mai rapid decât înainte
- de câte ori mai rapid devine sistemul?

Legea lui Amdahl (2)

$$A(a, f_a) = \frac{1}{(1 - f_a) + \frac{f_a}{a}}$$

- creștere de viteză generală cât mai mare
 - îmbunătățirea pronunțată a componentei (a)
 - îmbunătățirea componentelor cu o pondere (f_a) cât mai mare
 - deci mai des folosite

Localizare temporală

- dacă o locație de memorie este accesată la un moment dat, este foarte probabil să fie accesată din nou în viitorul apropiat
- exemple
 - variabilele sunt folosite în mod repetat
 - bucle de program - instrucțiunile se repetă

Localizare spațială

- dacă o locație de memorie este accesată la un moment dat, este foarte probabil ca și locațiile vecine să fie accesate în viitorul apropiat
- exemple
 - parcurgerea tablourilor
 - execuția secvențelor de instrucțiuni - aflate la adrese consecutive

Ordine fizică și ordine logică

- instrucțiunile de executat se află în memorie în ordinea fizică
- sunt citite din memorie și executate
 - regula: în ordinea în care sunt memorate (fizic)
 - excepția: sărind peste un număr de instrucțiuni
- astfel rezultă ordinea logică a instrucțiunilor
 - poate diferi de la o rulare la alta
 - o instrucțiune se poate executa de 0, 1, 2, ... ori

II. Circuite combinaționale și funcții booleene

Semnal analogic și semnal digital

- semnal analogic - continuu
 - dacă poate lua valorile a și b , atunci poate lua orice valoare din intervalul $[a,b]$
- semnal digital - discret
 - are câteva niveluri (valori) distincte pe care le poate lua
 - calculator - semnal digital cu 2 niveluri (0 și 1)
 - există și alte sisteme de calcul în afară de PC

Tipuri de circuite

- circuite combinaționale
 - valorile ieșirilor depind exclusiv de valorile intrărilor
 - aceleași valori pe intrare produc întotdeauna aceleași valori la ieșire
- circuite secvențiale
 - în afară de intrări, valorile ieșirilor depind și de starea în care se află circuitul
 - evoluează în timp

Tabele de adevăr

- cum putem descrie funcționarea unui circuit combinațional?
- se aplică fiecare combinație posibilă de valori ale intrărilor
- și se observă valorile ieșirilor pentru fiecare astfel de combinație
- ansamblul acestor corespondențe formează un tabel de adevăr

Circuite și funcții booleene

- fiecărui tabel de adevăr îi corespunde o funcție booleană
 - deci fiecărui circuit combinațional îi corespunde o funcție booleană

intrări			ieșiri		
I_1	...	I_n	O_1	...	O_m
0	0...0	0	?	?...?	?
0	0...0	1	?	?...?	?
...
1	1...1	1	?	?...?	?

II.1. Funcții booleene

Structura algebrică

- mulțimea nevidă B , care conține cel puțin două elemente: $a, b, a \neq b$
- mulțimea de operații binare $\{ +, \cdot \}$
- o operație unară $\{ \bar{} \}$
- închidere:
 $a + b \in B$
 $a \cdot b \in B$
 $\bar{a} \in B$

Funcții booleene

- $B = \{0,1\}$
- $f : B^n \rightarrow B^m$
 - funcție: n variabile, m valori
 - circuit: n intrări, m ieșiri
- există $(2^m)^{2^n}$ astfel de funcții
 - $n = 1, m = 1$: 4 funcții unare cu o valoare
 - $n = 2, m = 1$: 16 funcții booleene de 2 variabile și cu o valoare

Tabele de adevăr

a	$f_0(a)$	$f_1(a)$	$f_2(a)$	$f_3(a)$
0	0	0	1	1
1	0	1	0	1
	$= 0$	$= a$	$= \bar{a}$	$= 1$

a	b	F_0	F_1	F_2	F_3	F_4	F_5	F_6	F_7	F_8	F_9	F_{10}	F_{11}	F_{12}	F_{13}	F_{14}	F_{15}
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1

Axiome și teoreme în algebra booleană (1)

identitate	$X + 0 = X$	$X \cdot 1 = X$
constante	$X + 1 = 1$	$X \cdot 0 = 0$
idempotență	$X + X = X$	$X \cdot X = X$
involuție	$\overline{\overline{X}} = X$	
complementaritate	$X + \overline{X} = 1$	$X \cdot \overline{X} = 0$
comutativitate	$X + Y = Y + X$	$X \cdot Y = Y \cdot X$
asociativitate	$(X + Y) + Z = X + (Y + Z)$	$(X \cdot Y) \cdot Z = X \cdot (Y \cdot Z)$
distributivitate	$X \cdot (Y + Z) = (X \cdot Y) + (X \cdot Z)$	$X + (Y \cdot Z) = (X + Y) \cdot (X + Z)$

Axiome și teoreme în algebra booleană (2)

unificare	$X \cdot Y + X \cdot \bar{Y} = X$	$(X + Y) \cdot (X + \bar{Y}) = X$
absorbție	$X + X \cdot Y = X$ $(X + \bar{Y}) \cdot Y = X \cdot Y$	$X \cdot (X + Y) = X$ $(X \cdot \bar{Y}) + Y = X + Y$
De Morgan	$\overline{X+Y+\dots} = \bar{X} \cdot \bar{Y} \cdot \dots$	$\overline{X \cdot Y \cdot \dots} = \bar{X} + \bar{Y} + \dots$
generalizare (dualitate)	$\overline{f(X_1, \dots, X_n, 0, 1, +, \cdot)} = f(\bar{X}_1, \dots, \bar{X}_n, 1, 0, \cdot, +)$	

Calculatorul - operații elementare

- în calculatoarele actuale, operațiile elementare sunt operațiile logicii booleene
 - care simulează (între altele) și operațiile aritmetice elementare în baza 2
- un circuit combinațional implementează de fapt o funcție booleană
 - cum obținem expresia funcției booleene pornind de la tabelul de adevăr?

Forme normale

- forma normală disjunctivă (FND)
 - pentru fiecare linie care produce valoarea 1 la ieșire - termen conjuncție (\cdot)
 - conține fiecare variabilă a funcției: negată dacă variabila este 0 pe acea linie, nenegată dacă este 1
 - acești termeni sunt legați prin disjuncție (+)
- forma normală conjunctivă (FNC): dual
- exemplu: $F_9(x,y) = \bar{x} \cdot \bar{y} + x \cdot y = (x + \bar{y}) \cdot (\bar{x} + y)$

II.2. Diagrame logice

Alfabetul diagramelor logice (1)




- porțile logice reprezintă implementările unor funcții booleene
- deci funcționarea fiecărei porți poate fi descrisă printr-un tabel de adevăr
 - corespunzător funcției booleene asociată porții
- porți elementare: AND, OR, NOT
- alte porți utile: NAND, NOR, XOR, NXOR

Alfabetul diagramelor logice (2)

A	NOT
0	1
1	0

A	B	AND	OR	NAND	NOR	XOR	NXOR
0	0	0	0	1	1	0	1
0	1	0	1	1	0	1	0
1	0	0	1	1	0	1	0
1	1	1	1	0	0	0	1

Simbolurile porților

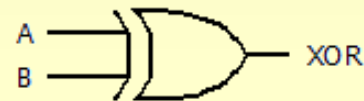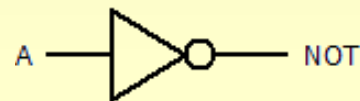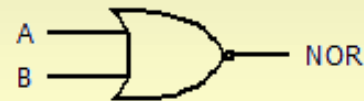

- operațiile binare asociative pot fi extinse la operații cu orice număr finit de operanzi



Set minimal de generatori

- set de generatori - mulțime de tipuri de porți prin care se poate implementa orice funcție booleană
 - set minimal de generatori - set de generatori cu numărul minim de tipuri de porți
- se poate cu 3 (NOT, AND, OR)
 - formele normale (disjunctivă, conjunctivă)
 - se poate și cu 2 (NOT și AND, NOT și OR)
 - minimal - 1 (NAND, NOR)

Temă

- arătați că următoarele mulțimi de tipuri de porți sunt seturi de generatori:
 - NOT, AND
 - NOT, OR
 - NAND
 - NOR

II.3. Implementarea circuitelor prin funcții booleene

Definirea funcțiilor booleene

- moduri de definire
 - tabel de adevăr
 - expresii conținând variabile și operații logice
 - în formă grafică
 - sigma-notație (Σ)
- în final, ne interesează să avem o expresie booleană
 - care permite implementarea prin porți

Σ -notația (1)

- exemplu - "majoritatea dintre k intrări"
 - valoarea funcției: 1 dacă majoritatea variabilelor au valoarea 1, 0 în caz contrar
 - pentru 3 variabile: $f(x_1, x_2, x_3) = \Sigma(3, 5, 6, 7)$
- Σ -notația corespunde formeii normale disjunctive
 - fiecare număr din paranteză reprezintă un termen conjuncție
 - Σ denotă disjuncția termenilor

Σ -notația (2)

- Σ -notație dată - câte variabile sunt necesare?
 - cea mai mică putere a lui 2 care cuprinde cel mai mare număr dintre paranteze
 - pentru exemplul nostru: $2^2 < 7 < 2^3 \rightarrow n = 3$
- termenul corespunzând unui număr conține
 - toate variabilele, legate prin conjuncție
 - fiecare variabilă este: negată dacă îi corespunde un 0; nenegată pentru 1
 - exemplu: $3_{(10)} = 011_{(2)} \rightarrow \overline{x_1} \cdot x_2 \cdot x_3$

Minimizare (1)

- forma normală disjunctivă a funcției majoritate din 3

$$f(A,B,C)=\bar{A}\cdot B\cdot C+A\cdot\bar{B}\cdot C+A\cdot B\cdot\bar{C}+A\cdot B\cdot C$$

- număr mare de aplicări ale funcțiilor elementare
- o expresie echivalentă (**aceeași funcție booleană**) mai simplă ar face circuitul
 - mai rapid
 - mai ieftin
 - mai fiabil

Minimizare (2)


- cum putem simplifica expresia dată de forma normală disjunctivă?
 - rescriere echivalentă
 - utilizarea legilor și axiomelor algebrei booleene
 - inducție perfectă
 - metoda Veitch-Karnaugh
 - metoda Quine-McCluskey
 - hibridizare (combinarea metodelor de mai sus)

Minimizare - rescriere algebrică

- același exemplu

$$f = \bar{A} \cdot B \cdot C + A \cdot \bar{B} \cdot C + A \cdot B \cdot \bar{C} + A \cdot B \cdot C$$

(idempotență)

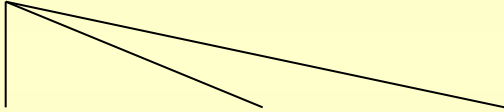
$$= \bar{A} \cdot B \cdot C + A \cdot \bar{B} \cdot C + A \cdot B \cdot \bar{C} + A \cdot B \cdot C + A \cdot B \cdot C + A \cdot B \cdot C$$

(unificare)


$$= B \cdot C + A \cdot C + A \cdot B$$

- dificil pentru expresii complexe

Temă

- determinați forma normală disjunctivă și studiați minimizarea prin rescriere algebrică pentru funcția "imparitate"
 - valoarea funcției este: 1 dacă numărul de intrări cu valoarea 1 este impar; 0 în caz contrar